

# Mantıksal Sistem Tasarımı – BLM 201

## Hafta 6: Durum Makinaları Bölüm II




Fenerbahçe Üniversitesi

# 5. Hafta İçeriği


- Durum Makinaları
  - Durum Makinaları Verilog Gösterimleri

# Durum Makineleri

Moore

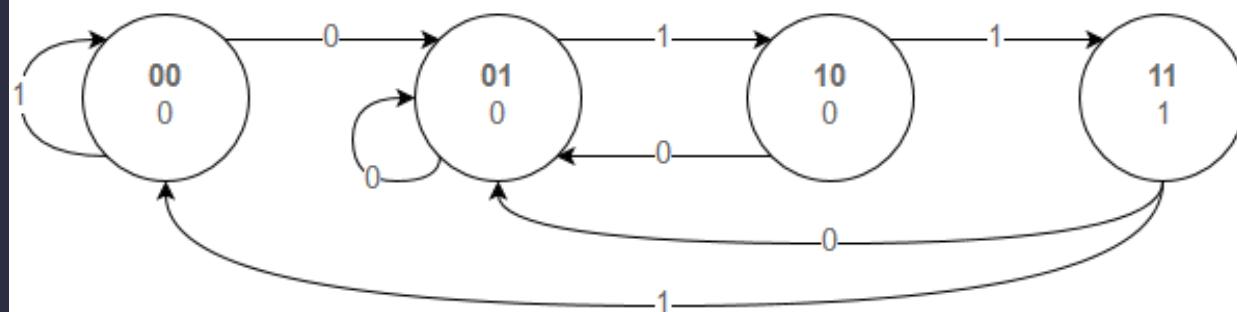

Mealy

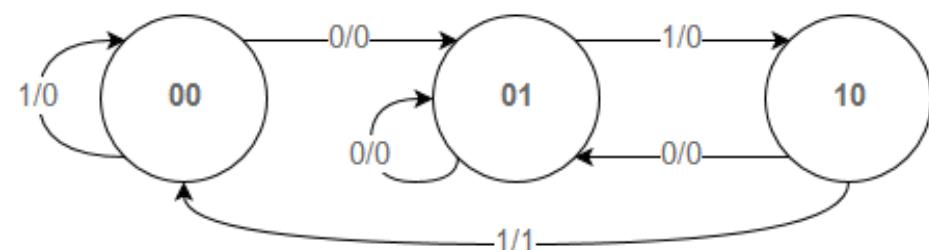

## Moore Durum Makinası Örnekleri


# Durum Makineleri

```
module stateMachineTest (input clk, input in, output reg out)

reg [1:0] state, stateNext;
reg outNext;

initial begin
    state = 0;
    stateNext = 0;
    out = 0;
    outNext = 0;
end

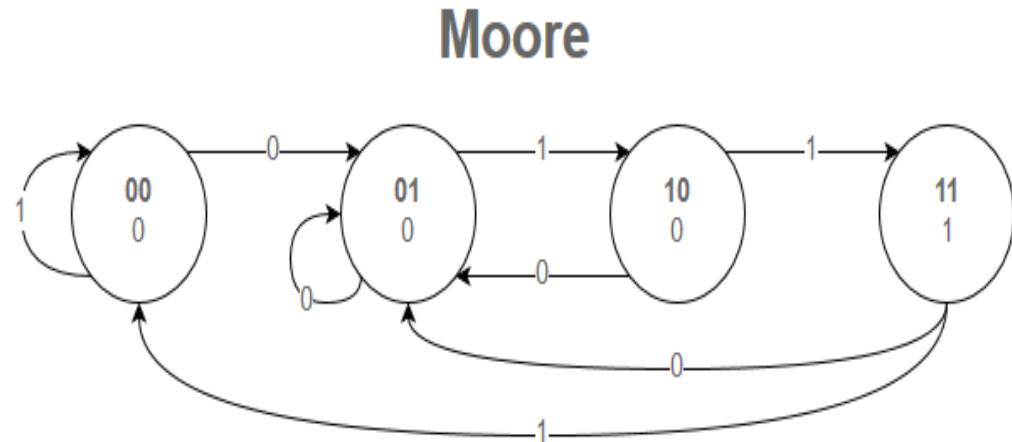always@(posedge clk) begin
    state <= stateNext;
    out <= outNext;
end
```




# Durum Makineleri

```

always@(*) begin
    stateNext = state;
    outNext = out;
    case(state)
        0: begin
            if(in == 0)begin
                stateNext = 1;
                outNext = 0;
            end
        end
    endcase
end
endmodule

```

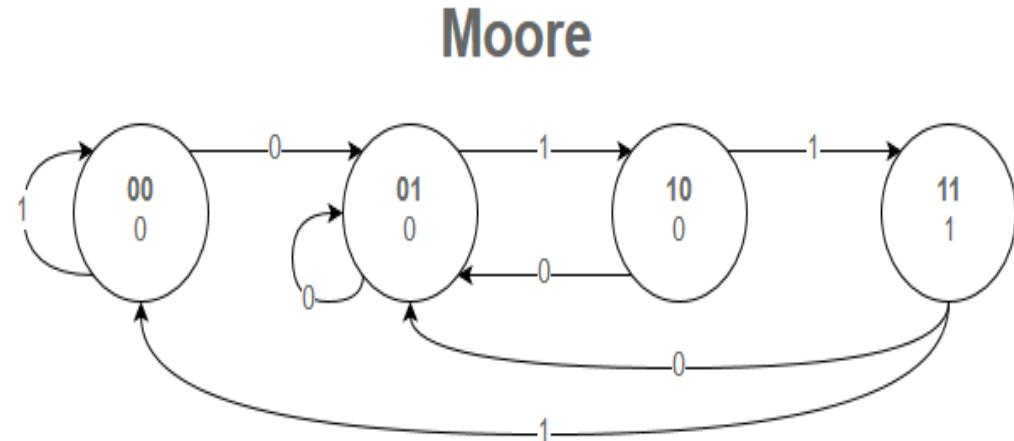


# Durum Makineleri

```

1: begin
    if(in == 1)begin
        stateNext = 2;
        outNext = 0;
    end
end
2: begin
    if(in == 1)begin
        stateNext = 3;
        outNext = 1;
    end else begin
        stateNext = 1;
        outNext = 0;
    end
end
3: begin
    if(in == 0)begin
        stateNext = 1;
        outNext = 0;
    end else begin
        stateNext = 0;
        outNext = 0;
    end
end

```

Moore

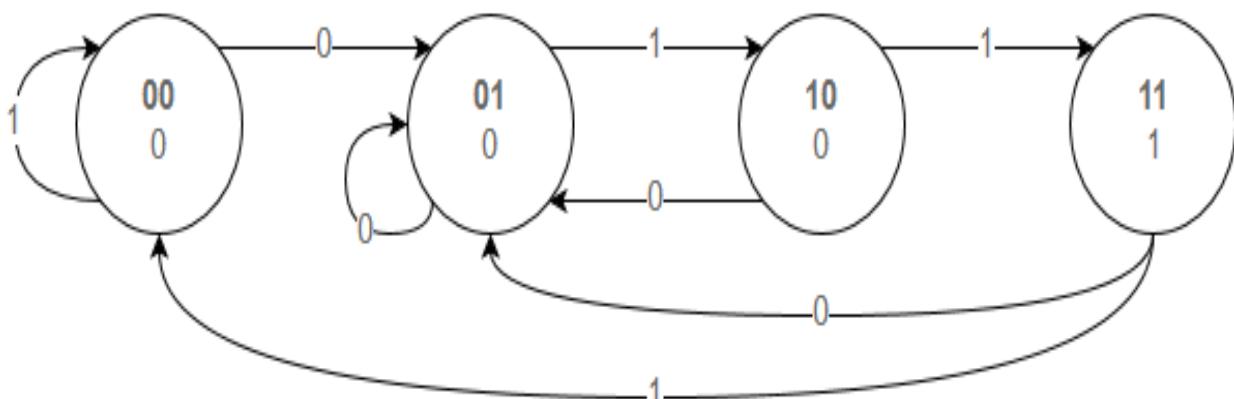


# Durum Makineleri

```
module mooreMachine2 (input clk, input ResetN, input w, output reg z)
```

```
reg [1:0] state, stateNext;
reg zNext;
```

```
initial begin
    state = 0;
    stateNext = 0;
    z = 0;
    zNext = 0;
end

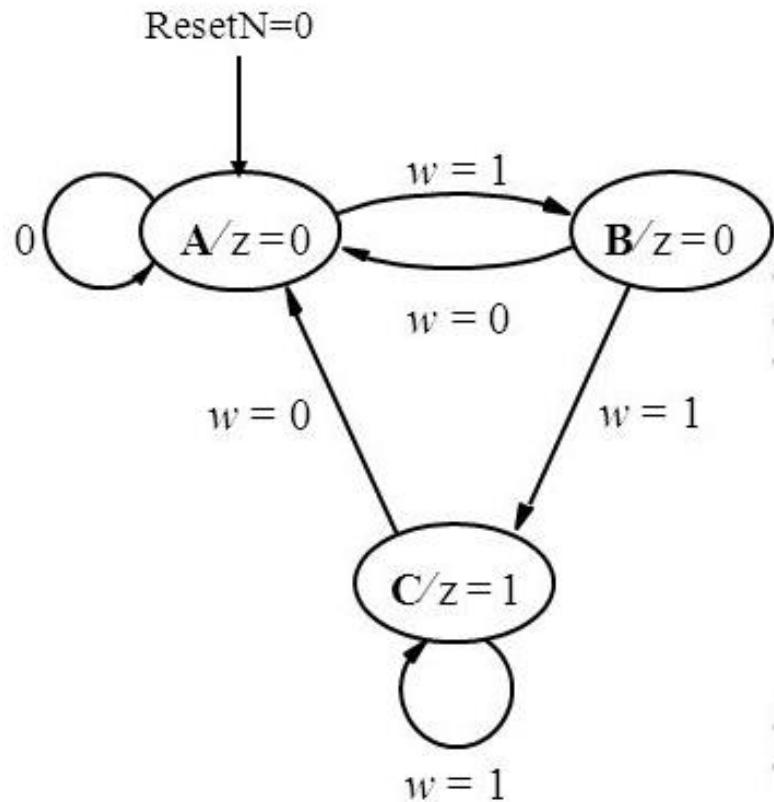always@(posedge clk) begin
    state <= stateNext;
    z <= zNext;
end
```




# Durum Makineleri

```

always@(*) begin
    stateNext = state;
    zNext = z;
    if(ResetN) begin
        stateNext = 0;
        zNext = 0;
    end else begin
        case(state)
            0: begin
                if(w == 1)begin
                    stateNext = 1;
                    zNext = 0;
                end
            end
        endcase
    end
endmodule

```

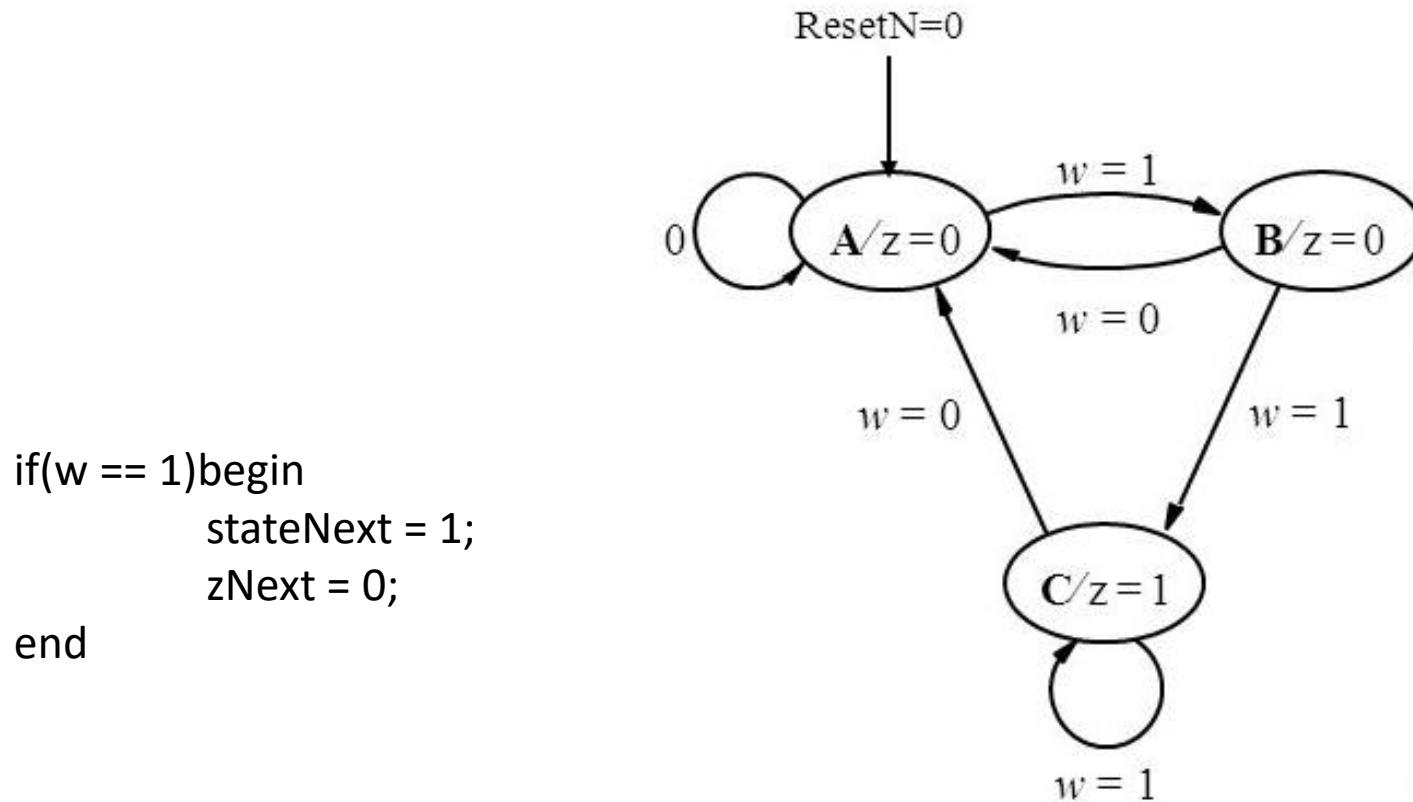


# Durum Makineleri

```

1: begin
    if(w == 0)begin
        stateNext = 0;
        zNext = 0;
    end else begin
        stateNext = 2;
        zNext = 1;
    end
end
2: begin
    if(w == 0)begin
        stateNext = 0;
        zNext = 0;
    end
end

```

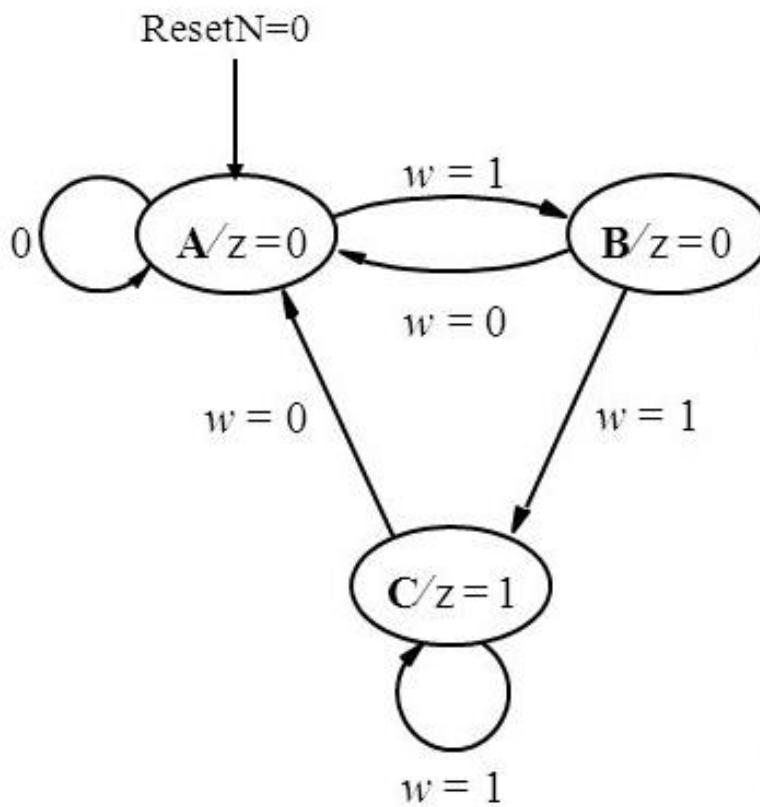

## Mealy Durum Makinası Örnekleri


# Durum Makineleri

```
module mooreMachine1 (input clk, input in, output reg out)

reg [1:0] state, stateNext;

initial begin
    state = 0;
    stateNext = 0;
    out = 0;
end

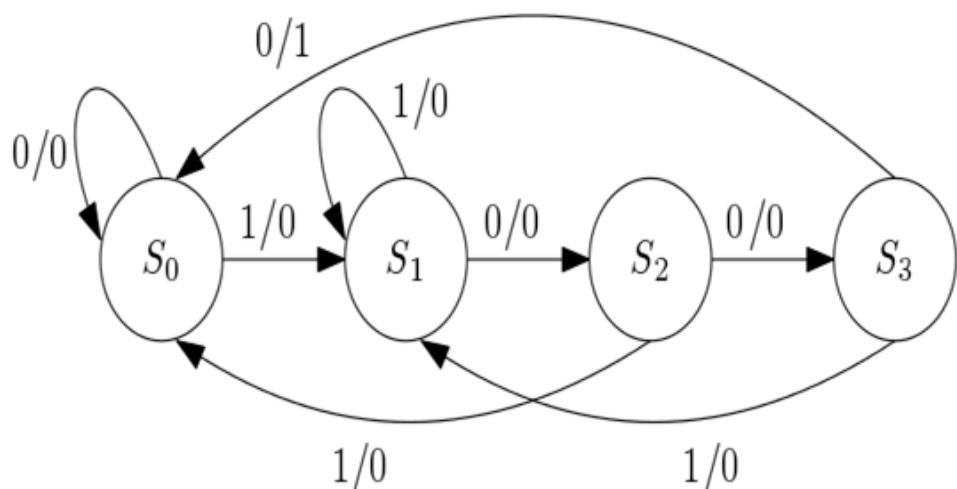always@(posedge clk) begin
    state <= stateNext;
end
```




# Durum Makineleri

```

always@(*) begin
    stateNext = state;
    out = 0;
    case(state)
        0: begin
            if(in == 0)begin
                out = 0;
            end else begin
                out = 1;
                stateNext = 1;
            end
        end
    endcase
end

```

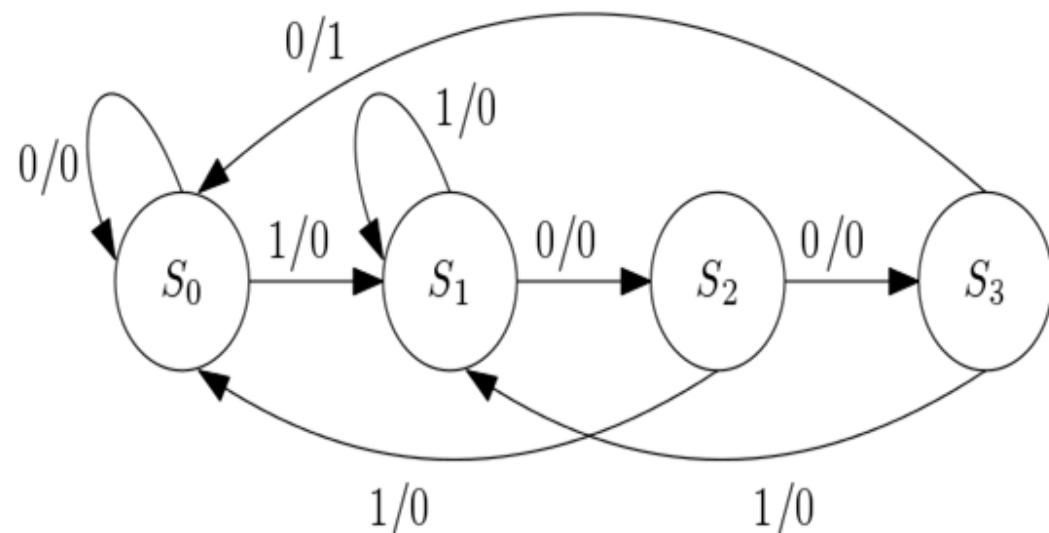


# Durum Makineleri

```

1: begin
    if(in == 0)begin
        out = 0;
        stateNext = 2;
    end else begin
        out = 0;
    end
end
2: begin
    if(in == 0)begin
        out = 0;
        stateNext = 3;
    end else begin
        out = 0;
        stateNext = 0;
    end
end
3: begin
    if(in == 0)begin
        out = 1;
        stateNext = 0;
    end else begin
        out = 0;
        stateNext = 1;
    end
end

```

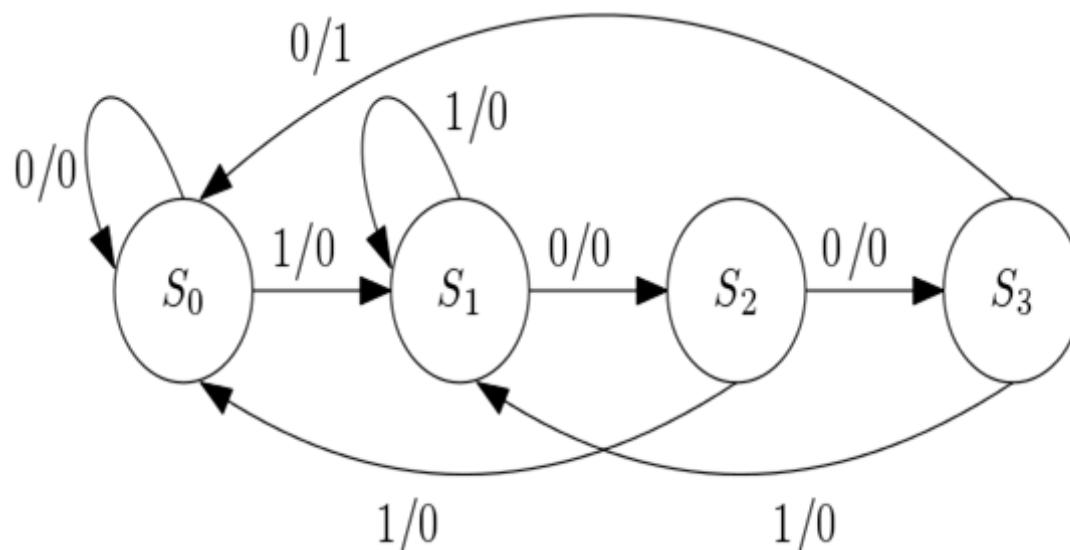


# Durum Makineleri

```
module mooreMachine2 (input clk, input in, output reg out)

reg [1:0] state, stateNext;

initial begin
    state = 0;
    stateNext = 0;
    out = 0;
end

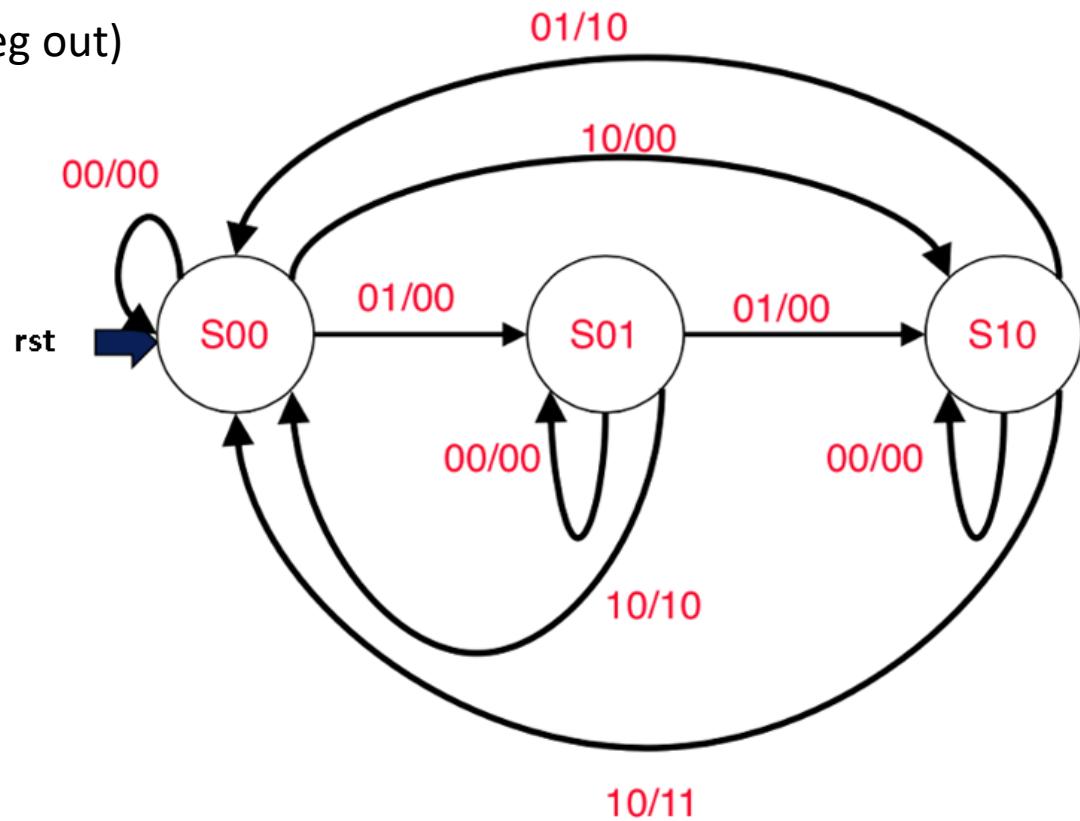always@(posedge clk) begin
    state <= stateNext;
end
```



# Durum Makineleri

```


always@(*) begin
    stateNext = state;
    out = 0;
    if(rst) begin
        stateNext = 0;
        out = 0;
    end else begin
        case(state)
            0: begin
                if(in == 0)begin
                    out = 0;
                end else if(in == 1) begin
                    out = 0;
                    stateNext = 1;
                end else if(in == 2) begin
                    out = 0;
                    stateNext = 2;
                end
            endcase
        end
    end
endmodule

```

```

if(in == 0)begin
    out = 0;
end else if(in == 1) begin
    out = 0;
    stateNext = 1;
end else if(in == 2) begin
    out = 0;
    stateNext = 2;
end
endcase

```

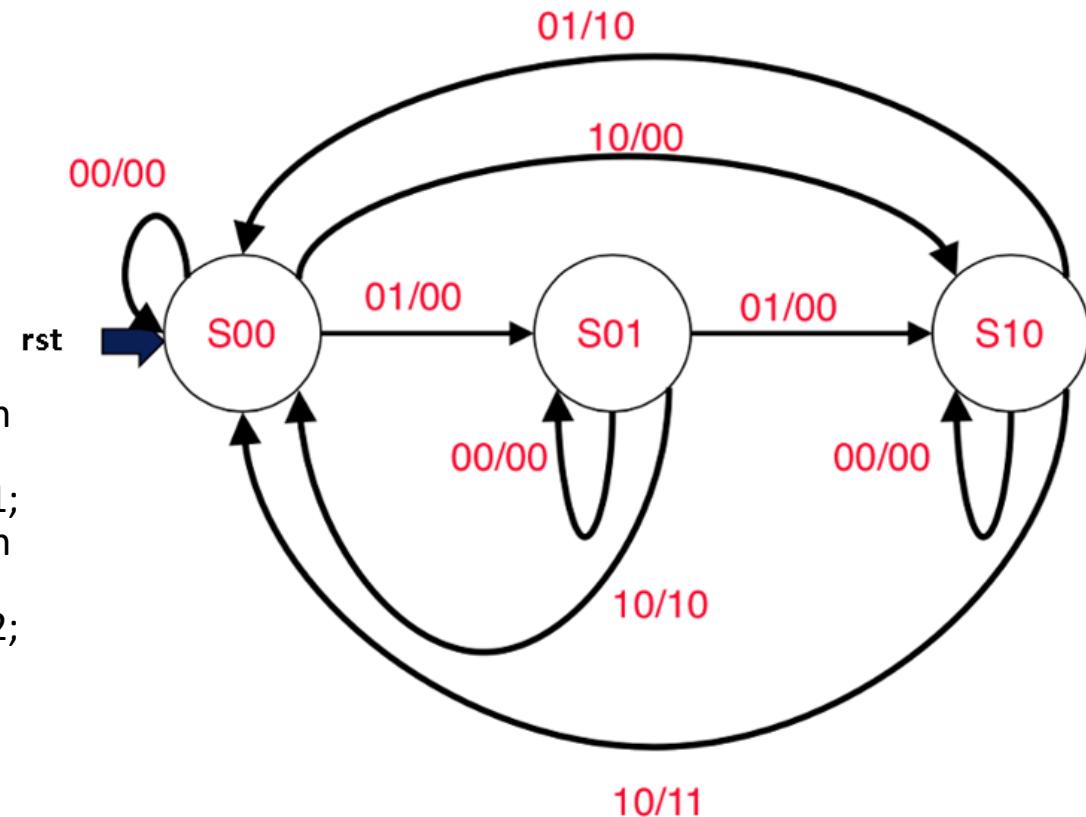

# Durum Makineleri

```

1: begin
    if(in == 0)begin
        out = 0;
    end else if(in == 1) begin
        out = 0;
        stateNext = 2;
    end else if(in == 2) begin
        out = 2;
        stateNext = 2;
    end
end

2: begin
    if(in == 0)begin
        out = 0;
    end else if(in == 1) begin
        out = 2;
        stateNext = 0;
    end else if(in == 2) begin
        out = 3;
        stateNext = 0;
    end
end

```

