

Mantıksal Sistem Tasarımı – BLM 201

Hafta 7: Veriyolu Elemanları Bölüm II



Fenerbahçe Üniversitesi


7. Hafta İçeriği

- Veriyolu Elemanları
 - Veriyolu Elemanları Verilog Gösterimleri

Shift Register

Veriyolu Elemanları

Seri Giriş

 

Verilog Tasarım

```
module myModule(input clk, input in, input rst, output reg [3:0] out);

    reg [3:0] outNext;


    always@(posedge clk) begin
        out <= outNext;
    end

    always@(*) begin
        outNext = {out[2:0], in};
        if(rst)
            outNext = 0;
    end

endmodule
```

Veriyolu Elemanları

Paralel Giriş

 

Verilog Tasarım

```
module myModule(input clk, input [3:0] in, input yukle, input output reg [3:0] out);

reg [3:0] outNext;

always@(posedge clk) begin
    out <= outNext;
end


always@(*) begin
    outNext = {out[2:0], 1'b1};
    if(yukle)
        outNext = in;
end

endmodule
```

Rotate Register

Veriyolu Elemanları

Rotate Register

 


Verilog Tasarım

```
module myModule(input clk, output reg [7:0] rotateReg);
    reg [7:0] rotateRegNext;
    always@(posedge clk) begin
        rotateReg <= rotateRegNext;
    end
    always@(*) begin
        rotateRegNext = {rotateReg[6:0],rotateReg[7]};
    end
endmodule
```

Adder

Veriyolu Elemanları

Adder

 


Verilog Tasarım

```
module myModule(input in1, input in2, output reg sum, output reg carry);  
  
    always@(*) begin  
        sum = in1 ^ in2;  
        carry = in1 & in2;  
    end  
  
endmodule
```

Veriyolu Elemanları

Adder

 

Verilog Tasarım

```
module myModule(input [7:0] in1, input [7:0] in2, output reg [7:0] sum,  
output reg carry);
```


```
    always@(*) begin  
        {carry, sum} = in1 + in2;  
    end
```

```
endmodule
```

Shifter

Veriyolu Elemanları

Shifter

 

Verilog Tasarım

```
module myModule(input [7:0] in, output reg [7:0] out);


    always@(*) begin
        out = in << 1;
    end

endmodule
```

Karşılaştırıcı

Veriyolu Elemanları

Comparator

 


Verilog Tasarım

```
module myModule(input [7:0] a, input [7:0] b, output reg bigger,  
output reg equal, output reg less);  
  
    always@(*) begin  
        bigger = a > b;  
        equal = a == b;  
        less = a < b;  
    end  
  
endmodule
```

Counter

Veriyolu Elemanları

Counter

 

Verilog Tasarım

```
module myModule(input clk, output reg [3:0] counter);

    reg [3:0] counterNext;

    always@(posedge clk) begin
        counter <= counterNext;
    end


    always@(*) begin
        counterNext = counter + 1;
    end

endmodule
```

Çarpıcı

Veriyolu Elemanları

Çarpıcı

 

Verilog Tasarım


```
module myModule(input [1:0] a, input [1:0] b, output [3:0] c);
    always@(*) begin
        c = a * b;
    end
endmodule
```

ALU

Veriyolu Elemanları

ALU

 - Toplama
- Çıkarma
- AND
- OR
- XOR
- NOT
- Sağa kaydırma
- Sola kaydırma



Veriyolu Elemanları

ALU

Verilog Tasarım

```
module myModule(input [7:0] operand1, input [7:0] operand2, input [2:0] opCode ,output reg [15:0] result);

    always@(*) begin
        if(opCode == 0)
            result = operand1 + operand2;
        else if(opCode == 1)
            result = operand1 - operand2;
        else if(opCode == 2)
            result = operand1 & operand2;
        else if(opCode == 3)
            result = operand1 | operand2;
        else if(opCode == 4)
            result = operand1 ^ operand2;
        else if(opCode == 5)
            result = ~operand1;
        else if(opCode == 6)
            result = operand1 << 1;
        else if(opCode == 7)
            result = operand1 >> 1;
    end

endmodule
```