

SOC Design

Week 2: RTL Design



Fenerbahçe University

Professor & TAs

Prof: Dr. Vecdi Emre Levent

Office: 311

Email: emre.levent@fbu.edu.tr

TA: Arş. Gör. Ezgi Çakmak

Office: 311

Email: ezgi.cakmak@fbu.edu.tr

RTL Design


- RTL Design

Kombinasyonel Devre Tasarım Süreci



Adım	Açıklama
Adım 1 Fonksiyonu Oluştur	Doğruluk tablosu veya denklem oluşturulur
Adım 2 Denkleme 'e Dönüştür	Doğruluk tablosun'dan denkleme dönüştürülür. Denklem, doğruluk tablosunun 1 olan satırlarının birlikte kullanılması ile oluşturulur.
Adım 3 Mantık Kapısı Devresi Oluştur	Oluşturulan denkleme karşılık gelen devre çizilir

Örnek: Ardışık 3 tane 1 bulan devre

- Örnek: 8 bitlik sayının içinden ardışık olaran 3 tane 1 olan devre: abcdefgh
 - $00011101 \rightarrow 1$ $10101011 \rightarrow 0$
 $11110000 \rightarrow 1$
 - Adım 1: Fonksiyonu oluştur**
 - Doğruluk tablosu veya denklem?
 - Doğruluk tablosu $2^8=256$ satır olacağı için çok uzun olacaktır.
 - Denklem: Sonucun 1 çıkacağı denklemleri tespit edip birleştirin
 - $y = abc + bcd + cde + def + efg + fgh$
 - Adım 2: Denkleme dönüştür** -- tamamlandı
 - Adım 3: Devreyi oluştur**

 


Mantık Kapıları

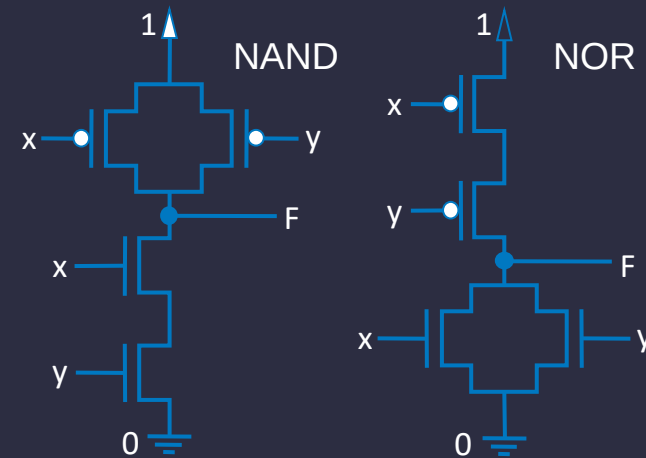 

- NAND: NOT AND
- NOR: NOT OR
- XOR: Exclusive OR
- XNOR: NOT XOR


Mantık Kapıları

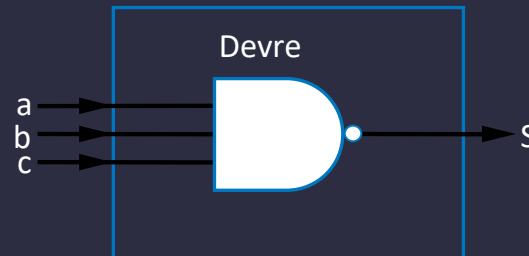- Uçak lavabo kullanım lambası
 - $S = (abc)'$






NAND Kapısı

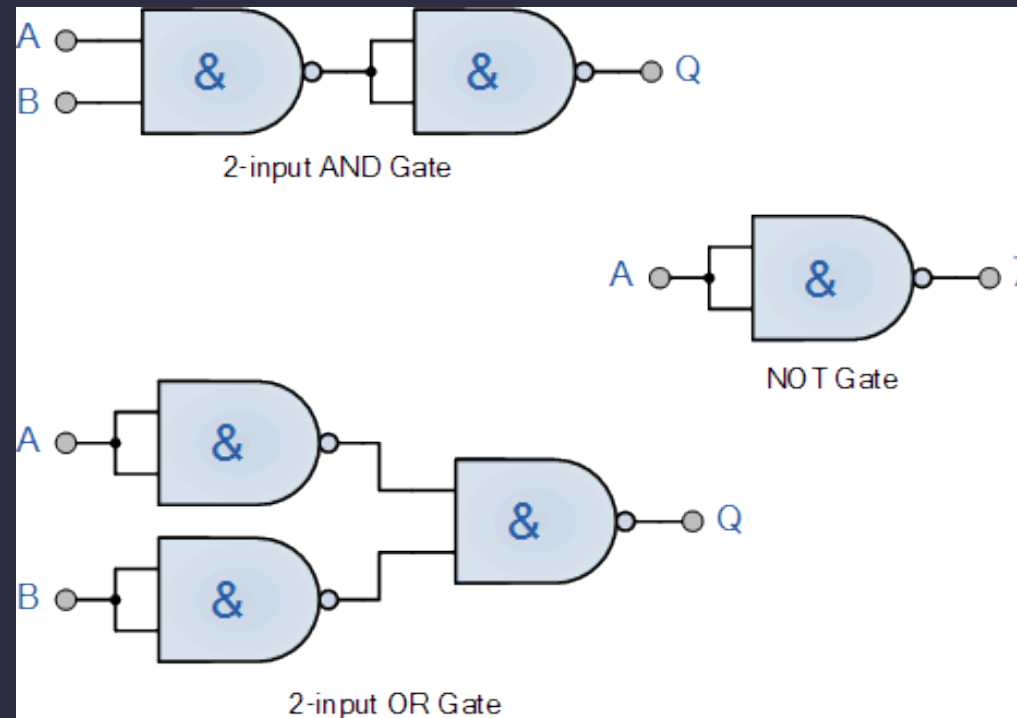- Genellikle dijital tasarım için NAND kapısı çok kullanılır.
- Bunun nedeni, NAND Kapısı ile tüm devrelerin yapılabiliyor olmasıdır.
 - NOT
 - AND
 - OR




Decoder ve MUX

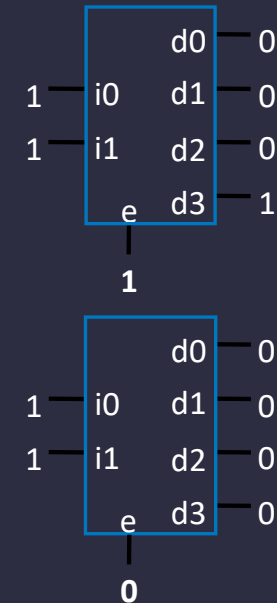  - **Decoder:** Çıkış pinlerinden giriş'teki aldığı sayıya karşılık gelen pini aktif eder.
- 2 girişli decoder: 4 olası giriş vardır.
 - 4 çıkışı bulunur
- Enable pin'li Decoder
 - Eğer $e=0$, tüm çıkışlar 0 olur
 - Eğer $e=1$, normal davranır
- N giriş decoder: 2^n çıkış









Multiplexer (Mux)

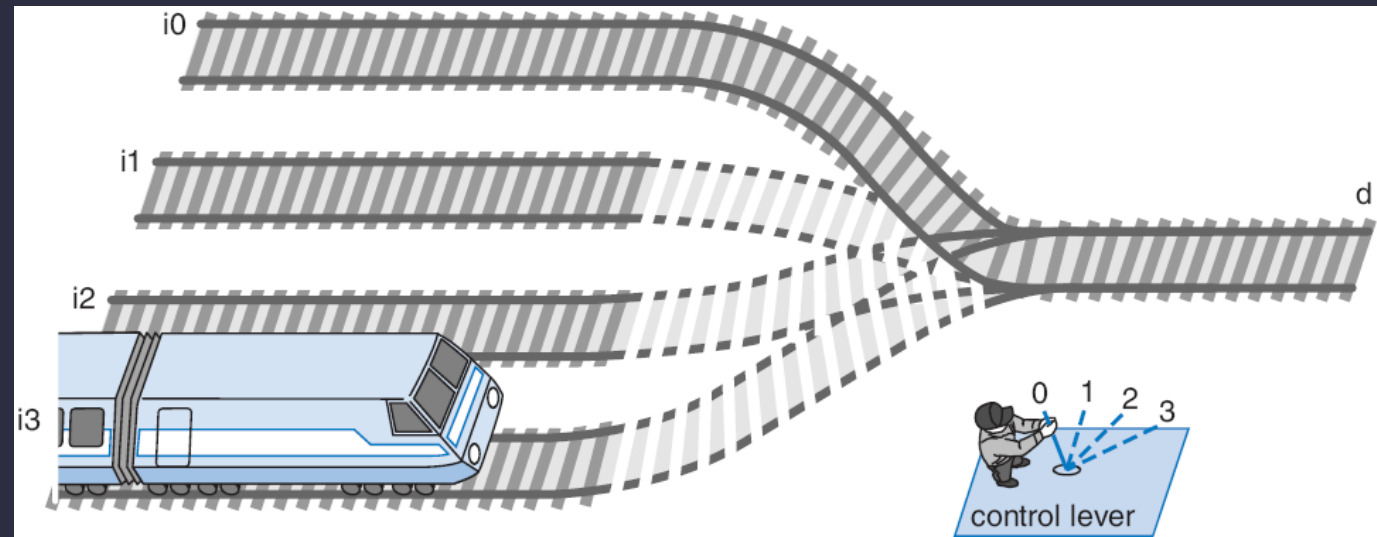
- Mux: Kombinasyonel bir devredir. Kendisine gelen girişleri, seçme bitine göre dışarı çıkartır.
 - 4 giriş mux $\rightarrow$ 2 seçme girişi
 - 8 giriş mux $\rightarrow$ 3 seçme girişi
 - N giriş $\rightarrow \log_2(N)$ seçme girişi



Mux İç Yapısı

      


MUX Birleştirme

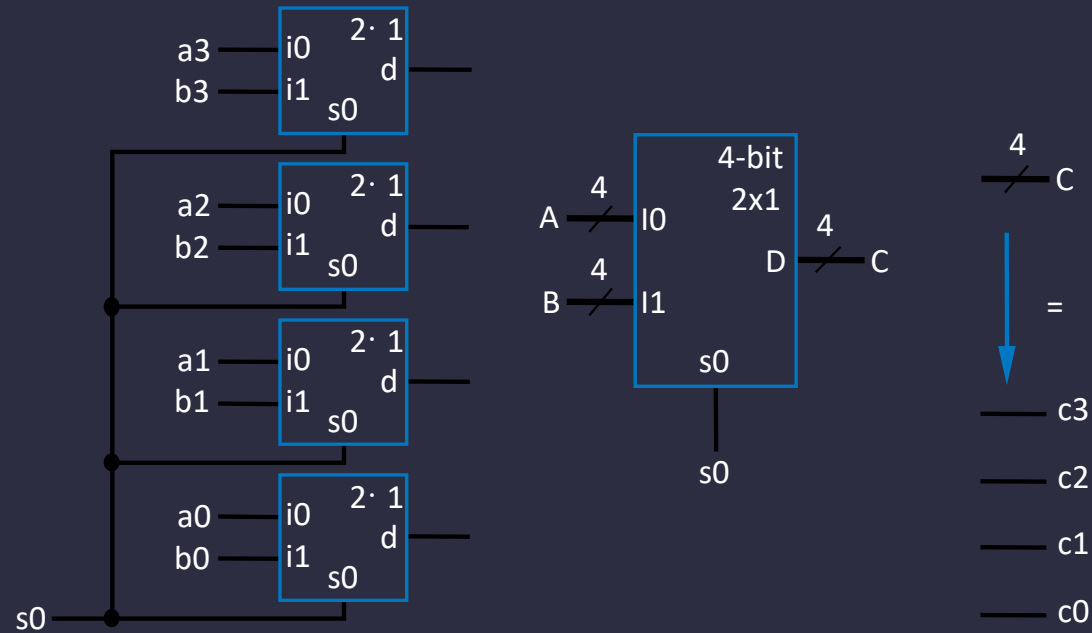


- Örnek: İki 4 bitlik giriş, A ($a3 a2 a1 a0$) ve B ($b3 b2 b1 b0$)
 - 4-bit 2x1 MUX 4 tane 1 bit, 2x1 MUX kullanarak yapılabilir

N-bit MUX Örneği

 

- 4 olası gösterilecek metin bulunmaktadır
 - Sıcaklık, Ortalama Yakıt Kullanımı, Ortalama Hız, Kalan KM – hepsi 8 bitlik genişlikte olsun
 - Hangisinin ekranda gözükeceği x ve y bitleri ile seçiliyor
 - 8-bit 4x1 MUX kullanılabilir.

Kapı Gecikmeleri

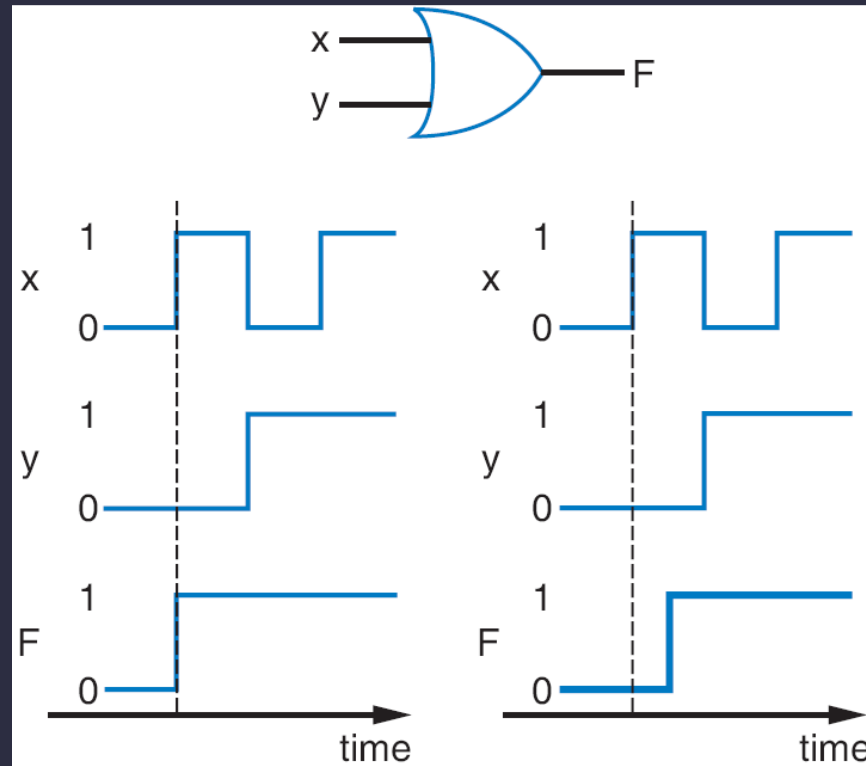


- Tüm devrelerin gecikmesi vardır.
 - Çıkışlar anında değişmez

Mantık Kapılarından, Kontrol Ünitelerine

- *Kombinasyonel Devreler*

 
- Devrenin çıktısı, o anki girişe bağlıdır.
- Devrenin çıktı verme gecikmesi, devredeki en uzun yol'a bağlıdır.



Mantık Kapılarından, Kontrol Ünitelerine

- *Ardışık Devreler*

 
- Çıkış hem şu anki girişe ve bellekteki değerlere bağlıdır.
- Devrenin bazı çıktıları bellekte saklanarak yeniden kullanılır.
- Detaylarına önümüzdeki hafta gireceğiz.



Çözücü (Decoder)

- n giriş, 2^n çıkış
 - Her bir çıkış sadece tek bir durumda 1 olur


*2-bit
çözücü*

 

Çözücü (Decoder)

- n giriş, 2^n çıkış
 - Her bir çıkış sadece tek bir durumda 1 olur


2-bit
çözücü

 


Truth Table					
A ₁	A ₀	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

Seçici (Multiplexer - MUX)

 - n -bit seçme, 2^n giriş ve tek çıkışı bulunmaktadır.
 - Seçme bitine göre, girişteki değer çıkışa aktarılmaktadır.




2-1 MUX

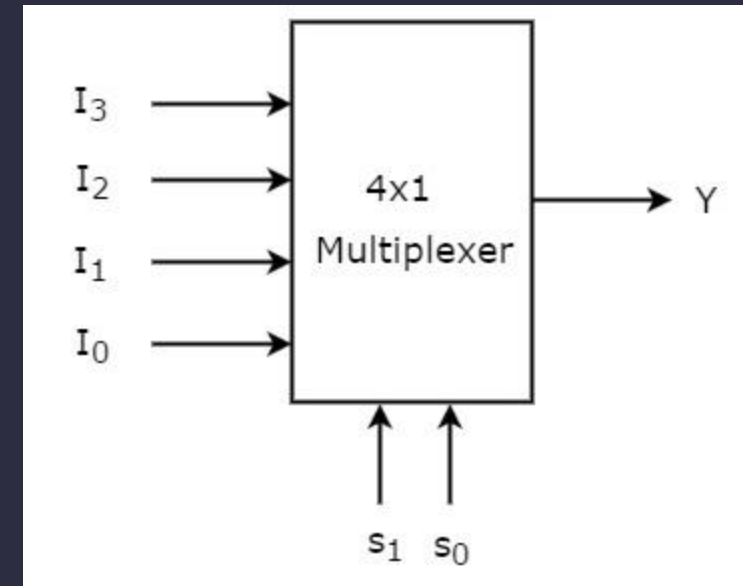

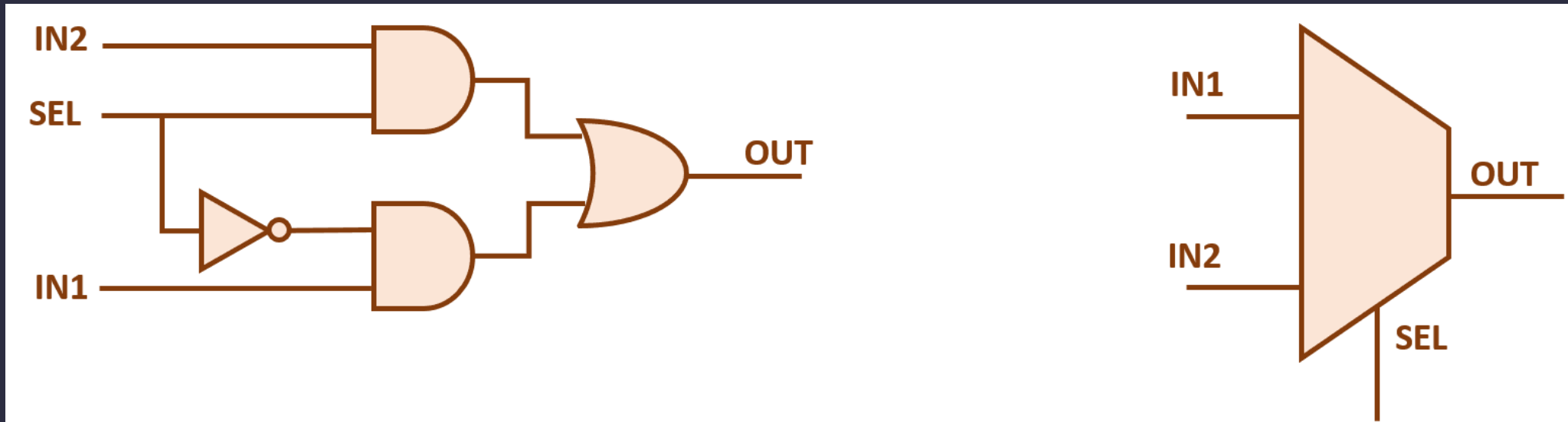4-1 MUX

Seçici (Multiplexer - MUX)


- n -bit seçme, 2^n giriş ve tek çıkışı bulunmaktadır.
 - Seçme bitine göre, girişteki değer çıkışa aktarılmaktadır.



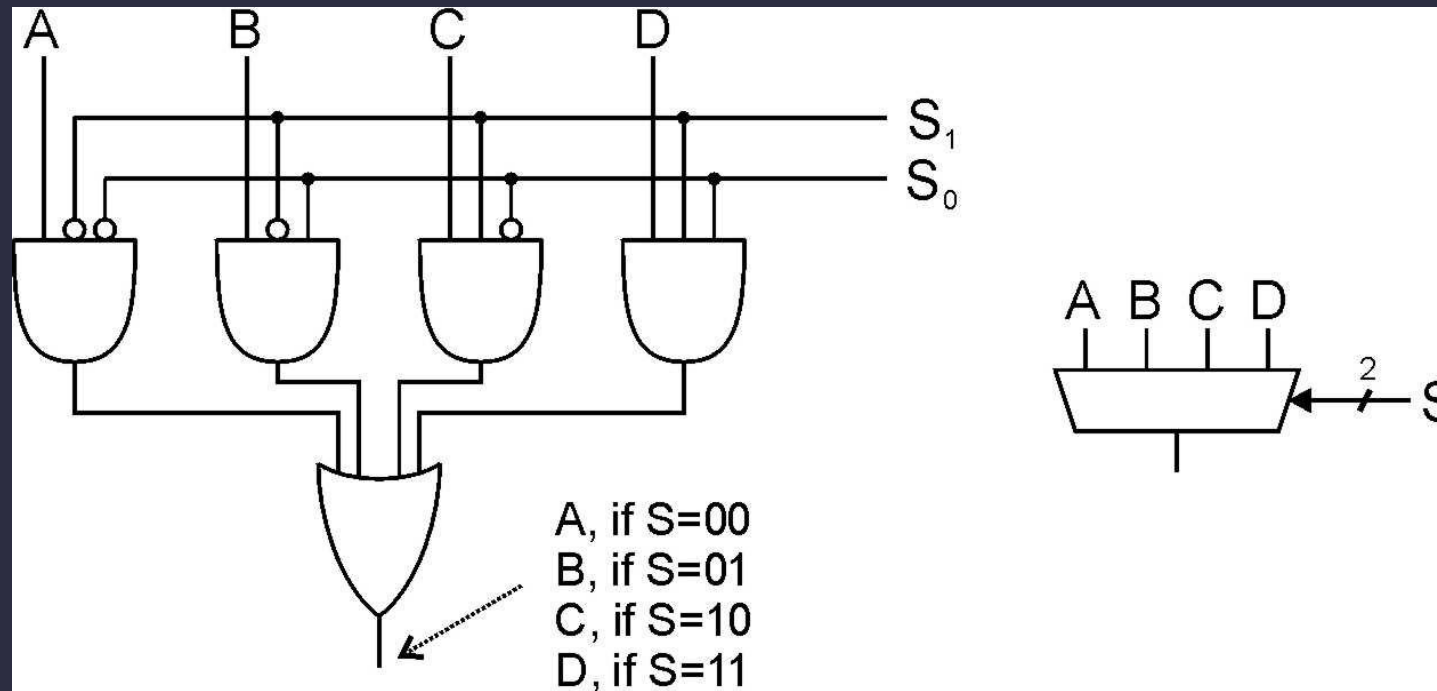2-1 MUX

Seçici (Multiplexer - MUX)


- n -bit seçme, 2^n giriş ve tek çıkışı bulunmaktadır.
 - Seçme bitine göre, girişteki değer çıkışa aktarılmaktadır.



 4-1 MUX


Tam Toplayıcı (Full Adder)

- İki bit (A ve B) ve bir elde girişi (C_{in}) alarak, bir bitlik toplam (S) ve elde (C_{out}) üretir.



A	B	C_{in}	S	C_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1


4 bitlik Toplayıcı

 

Diğer Devreler

- Herhangi bir devre, Ve, Veya ve Değil kapıları ile ifade edilebilir.


A	B	C	D
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

 

- Doğruluk tablosunda (truth table) 1 ile ifade edilen bölgeleri, Ve kapısı ile ifade edin.
- Ve kapılarını veya kapısı ile birleştirin


Vivado Tasarım Aracı

- Tasarım Akışı*

 


Verilog – Kombinasyonel Devreler

FPGA Nedir?

 

Verilog – Kombinyasyonel Devreler

FPGA Nedir?

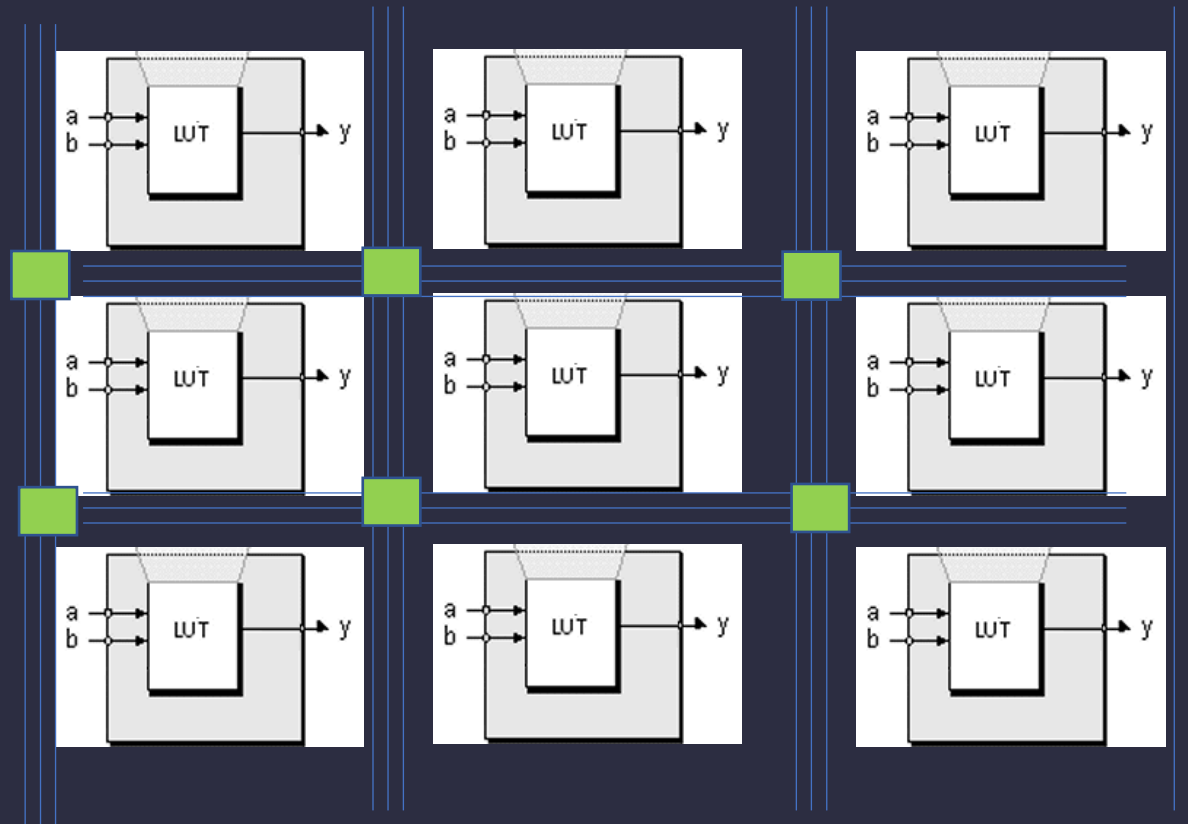

Çip Tasarımı Eğitimi

FPGA Nedir?

- FPGA (Field Programmable Gate Arrays) entegre bir çiptir.
- İçerisinde programlanabilir bloklar ve bu bloklar arasında konfigüre edilebilir bağlantılar bulunmaktadır.
- Bu bloklar ve bağlantılar programlanarak, istenilen devre FPGA'in içerisinde gerçekleştirilebilmektedir.



Örnek FPGA Çip'i

Çip Tasarımı Eğitimi

FPGA Nedir?

- Bazı FPGA'ler sadece tek seferlik programlanabilmektedir.
- Bu FPGA'lere one-time programmable (OTP) denmektedir.

Çip Tasarımı Eğitimi

FPGA Nedir?

- FPGA'in açılımındaki "Field Programmable" kısmı, alanda programlanabilir, yani hangi iş için kullanılacak ise, o alan ile alakalı mantıksal tasarımın yüklenebileceğini ifade etmektedir.
- Bunun anlamı, FPGA çipleri fabrikada üretildikten sonra, sonradan istenilen tasarımın içerisine atılabilmesidir.

Çip Tasarımı Eğitimi

Neden FPGA önemlidir?

Çok çeşitli entegre devreler (IC – Integrated Circuits) bulunmaktadır.

- Bellek
- Mikroprosesörler
- Programlanabilir mantık cihazları (Programmable logic devices)
 - SPLD (Simple)
 - CPLD (Complex)
- Uygulama spesifik entegre devreler (ASIC – Application specific integrated circuitis)
- Ve FPGA'ler ...

Çip Tasarımı Eğitimi

PLD'ler

- İç mimarisi PLD üreticisi tarafından önceden belirlenmiştir.
- FPGA'ler gibi alanda programlanabilir yapılardır
- Ancak FPGA'lere kıyasla çok daha basit ve küçüktürler.
- Küçük olması sebebiyle FPGA'lerde kurulabilen büyük devreler, PLD'lerde kurulması daha zordur.

Çip Tasarımı Eğitimi

ASIC'ler

- Bu yapılar yüz milyonlarca mantık kapısını içerebilmektedirler.
- Devasa ve karmaşıklığı yüksek devrelerin gerçekleştirilmesinde faydalıdırlar.
- ASIC'ler sadece belirli bir işlemi yapmak üzere üretilmiş entegre devrelerdir.
- ASIC'ler çok yüksek performans (yüksek frekanslarda çalışma) getirir, ASIC tasarımı karmaşıklığı ve tasarım zamanı ve maliyetleri oldukça yüksektir.
- Ve üretilen çipler modifiye edilemez. Çipte bir hata olması durumunda üretilmiş bütün çipler çöpe atılacaktır.

Çip Tasarımı Eğitimi


FPGA'ler

- Bu nedenle FPGA'ler PLD ve ASIC'ler arasındaki boşluğu doldurmaktadır.
- FPGA'Ler PLD'ler gibi programlanabilir yapıdadır.
- Ancak PLD'lere göre çok daha fazla programlanabilir alanı vardır.
- ASIC'lerin aksine; ortaya çıkan tasarımda bir hata olması durumunda, tasarım tekrar tekrar modifiye edilerek test edilebilir.

Çip Tasarımı Eğitimi

FPGA'ler

- FPGA'ler ASIC'lere göre çok daha ucuzdurlar. (ASIC'ler ancak milyonlarca adet üretildiğinde birim maliyeti ucuz olmaktadır)
- FPGA'ler üzerinde tasarım geliştirmek ASIC bir tasarım yaratmaya göre çok daha kolaydır.
- Tasarım süresinin az olması nedeniyle, bir ürün üretileceğinde, piyasaya çıkma süresi daha kısadır.
- Tasarım ekipleri ASIC'te yatırılması gereken NRE (Non recurring engineering) yatırımını yapmadan, FPGA üzerinde tasarımlarını geliştirmeleri mümkün olmaktadır.

 

Çip Tasarımı Eğitimi

FPGA'in ağırlıklı olarak kullanıldığı sektörler ve uygulama alanları

- Telekomünikasyon
- Ağ haberleşmesi
- Otomotiv
- Sağlık
- Çeşitli endüstriyel uygulamalar
- ASIC tasarımlarının prototipleri

- DSP (Digital signal processor) uygulamaları
- SoC (System on Chip), tüm gerekli elektronik sistemin bir araya toplandığı tek bir IC

Çip Tasarımı Eğitimi

FPGA'lerin girdiği pazarlar

- ASIC: Bir çok ASIC uygulaması artık FPGA'ler ile yapılmaktadır.
- DSP: Günümüz FPGA'leri ile sinyal işleme uygulamaları, DSP cihazlarına göre çok daha yüksek hızlarda yapılabilmektedir.
- Mikrokontrolörler: Basit kontrol fonksiyonları için kullanılan mekanizmalardır. FPGA fiyatlarının düşmesi ile bu basit görevleri görmesi için FPGA'in içerisine soft işlemciler gömülerek aynı mekanizmayı görmesi sağlanmaktadır.

Çip Tasarımı Eğitimi

FPGA Kullanım Nedenleri

- Hesaplama Gücü
- Nanosaniye mertebesinde giriş alma ve çıktı verebilme

Çip Tasarımı Eğitimi

FPGA Kullanım Nedenleri

İşlemciler

`c[0]=a[0]+b[0];`

`c[1]=a[1]+b[1];`

`c[2]=a[2]+b[2];`

`c[3]=a[3]+b[3];`

...

`c[1000]=a[1000]+b[1000];`

FPGA

`c[0]<=a[0]+b[0];`

`c[1]<=a[1]+b[1];`

`c[2]<=a[2]+b[2];`

`c[3]<=a[3]+b[3];`

...

`c[1000]<=a[1000]+b[1000];`

Çip Tasarımı Eğitimi

FPGA Kullanım Nedenleri

İşlemciler

```
c[0]=a[0]+b[0];  
c[1]=a[1]+b[1];  
c[2]=a[2]+b[2];  
c[3]=a[3]+b[3];  
...  
c[1000]=a[1000]+b[1000];
```



FPGA

```
c[0]<=a[0]+b[0];  
c[1]<=a[1]+b[1];  
c[2]<=a[2]+b[2];  
c[3]<=a[3]+b[3];  
...  
c[1000]<=a[1000]+b[1000];
```


Çip Tasarımı Eğitimi

FPGA Kullanım Nedenleri

İşlemciler

```
c[0]=a[0]+b[0];  
c[1]=a[1]+b[1]; ←  
c[2]=a[2]+b[2];  
c[3]=a[3]+b[3];  
...  
c[1000]=a[1000]+b[1000];
```

FPGA

```
c[0]<=a[0]+b[0];  
c[1]<=a[1]+b[1];  
c[2]<=a[2]+b[2];  
c[3]<=a[3]+b[3];  
...  
c[1000]<=a[1000]+b[1000];
```

Çip Tasarımı Eğitimi

FPGA Kullanım Nedenleri

İşlemciler

```
c[0]=a[0]+b[0];  
c[1]=a[1]+b[1];  
c[2]=a[2]+b[2]; ←  
c[3]=a[3]+b[3];  
...  
c[1000]=a[1000]+b[1000];
```

FPGA

```
c[0]<=a[0]+b[0];  
c[1]<=a[1]+b[1];  
c[2]<=a[2]+b[2];  
c[3]<=a[3]+b[3];  
...  
c[1000]<=a[1000]+b[1000];
```

Çip Tasarımı Eğitimi

FPGA Kullanım Nedenleri

İşlemciler

```
c[0]=a[0]+b[0];  
c[1]=a[1]+b[1];  
c[2]=a[2]+b[2];  
c[3]=a[3]+b[3]; ←  
...  
c[1000]=a[1000]+b[1000];
```

FPGA

```
c[0]<=a[0]+b[0];  
c[1]<=a[1]+b[1];  
c[2]<=a[2]+b[2];  
c[3]<=a[3]+b[3];  
...  
c[1000]<=a[1000]+b[1000];
```

Çip Tasarımı Eğitimi

FPGA Kullanım Nedenleri

İşlemciler

`c[0]=a[0]+b[0];`

`c[1]=a[1]+b[1];`

`c[2]=a[2]+b[2];`

`c[3]=a[3]+b[3];`

...

`c[1000]=a[1000]+b[1000];` 

FPGA

`c[0]<=a[0]+b[0];`

`c[1]<=a[1]+b[1];`

`c[2]<=a[2]+b[2];`

`c[3]<=a[3]+b[3];`

...

`c[1000]<=a[1000]+b[1000];`

Çip Tasarımı Eğitimi

FPGA Kullanım Nedenleri

İşlemciler

`c[0]=a[0]+b[0];`

`c[1]=a[1]+b[1];`

`c[2]=a[2]+b[2];`

`c[3]=a[3]+b[3];`

...

`c[1000]=a[1000]+b[1000];`

FPGA

`c[0]<=a[0]+b[0];`



`c[1]<=a[1]+b[1];`



`c[2]<=a[2]+b[2];`



`c[3]<=a[3]+b[3];`



...


`c[1000]<=a[1000]+b[1000];`




Çip Tasarımı Eğitimi

FPGA Kullanım Nedenleri

İşlemciler

 

FPGA

 

Çip Tasarımı Eğitimi

FPGA Kullanım Nedenleri

CPU

1000 adet işlem için (her işlemin 1 clock cycle sürdüğü varsayılmıştır),

Ortalama Mikro işlemci hızı: 3 ghz için,
İşletim sistemi yok düşünüldüğünde

Gerekli zaman = İşlem sayısı X (1/Frekans)

$$\begin{aligned} &= 1000 \times 1/3 \text{ milyar} \\ &= 333 \text{ nano saniye} \end{aligned}$$

FPGA

1000 adet işlem için (her işlemin 1 clock cycle sürdüğü varsayılmıştır),


Ortalama fpga frekansı: 100 mhz için

Gerekli zaman = 1 x (1/Frekans)

$$\begin{aligned} &= 1 \times 1/100 \text{ m} \\ &= 10 \text{ nano saniye} \end{aligned}$$

Verilog – Kombinasyonel Devreler

 LAB'larda Xilinx Artix 7 FPGA Barındıran Basys3 FPGA'leri kullanılacaktır.



Verilog – Kombinasyonel Devreler

Xilinx'in FPGA'lerini programlamak için Vivado isimli bir geliştirme ortamı bulunmaktadır.

Vivado yazılımı ile FPGA tasarımları yapılmaktadır.

Verilog – Kombinasyonel Devreler


Vivado Tasarım Aracı

- İndirme Adresi: <https://www.xilinx.com/support/download.html>
- Kurulum ve Lisanslama Video'su: <https://www.youtube.com/watch?v=yW1bJbXnbRU>

Verilog – Kombinasyonel Devreler


Vivado Tasarım Aracı

 Vivado Tasarım Aracı, Xilinx'in 7 ve daha yeni jenerasyon FPGA'leri için kullanılabilen bir geliştirme ortamıdır. Bu ortam Xilinx'in sunduğu çeşitli geliştirme ve doğrulama araçlarını barındırır. Başlat'ın içerisinde 'Vivado' kelimesi ile arama yaparak uygulamanın kısa yoluna erişilebilir.




Verilog – Kombinasyonel Devreler

Vivado Tasarım Aracı

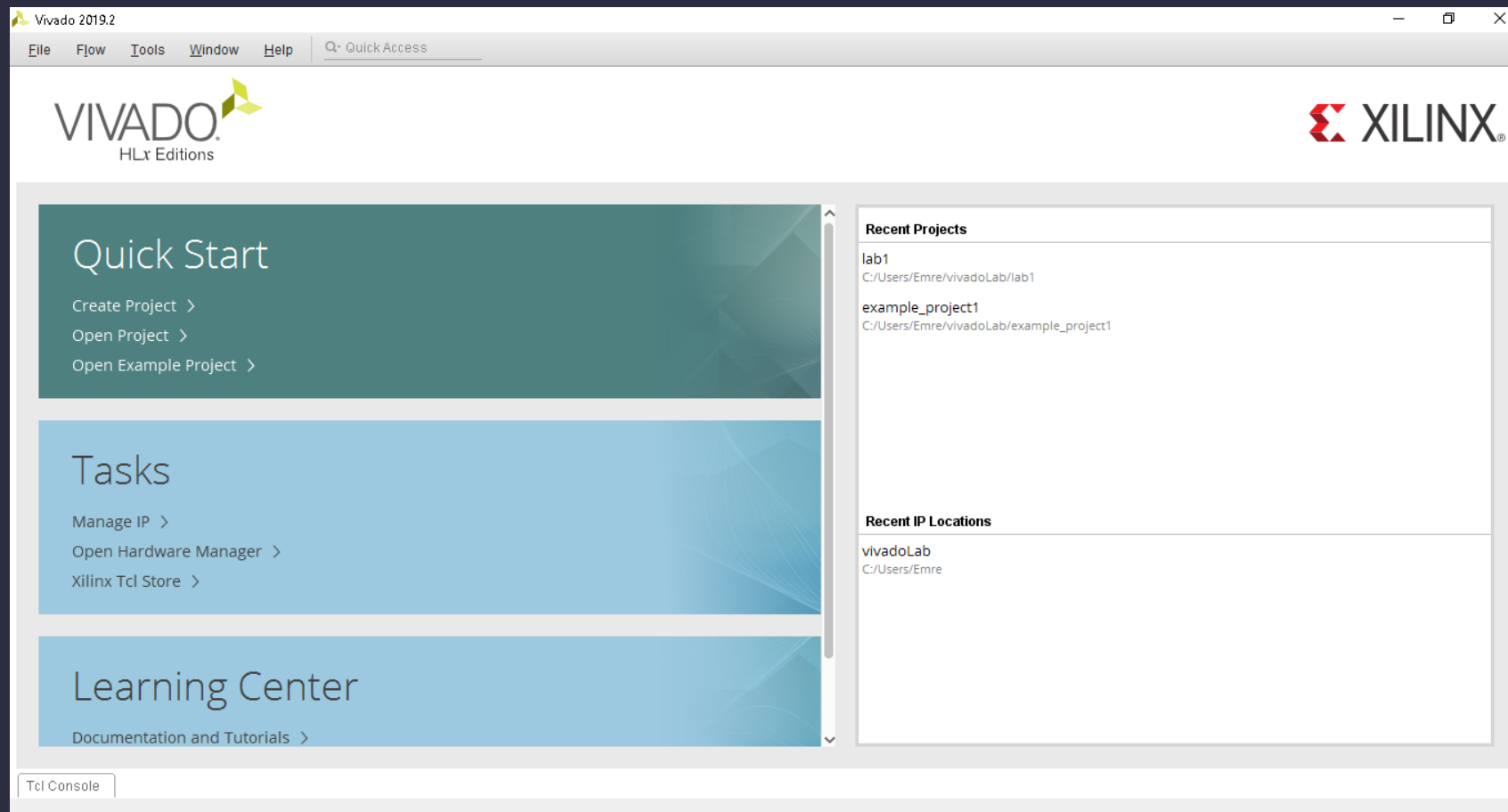


Verilog – Kombinasyonel Devreler

Vivado Tasarım Aracı

 


Verilog – Kombinasyonel Devreler

Vivado Tasarım Aracı

 


Verilog – Kombinasyonel Devreler

Vivado Tasarım Aracı

 


Verilog – Kombinasyonel Devreler

Vivado Tasarım Aracı

 

Verilog – Kombinasyonel Devreler

Vivado Tasarım Aracı

 


Verilog – Kombinasyonel Devreler

Vivado Tasarım Aracı

LAB’larda kullanacağımız FPGA olan

XC7A35Tcpg236-1

Model seçilmelidir.

 

New Project

Default Part
Choose a default Xilinx part or board for your project.

Parts | Boards

[Reset All Filters](#)

Category: All Package: All Temperature: All
Family: All Speed: All Static power: All


Search: Q-

Part	I/O Pin Count	Available IOBs	LUT Elements	FlipFlops	Block RAMs	Ultra RAMs	DSPs
xc7vx415tffv1158-1	1158	350	257600	515200	880	0	2160
xc7vx415tffv1927-3	1927	600	257600	515200	880	0	2160
xc7vx415tffv1927-2	1927	600	257600	515200	880	0	2160
xc7vx415tffv1927-2L	1927	600	257600	515200	880	0	2160
xc7vx415tffv1927-1	1927	600	257600	515200	880	0	2160
xc7vx485tffg1157-3	1157	600	303600	607200	1030	0	2800
xc7vx485tffg1157-2	1157	600	303600	607200	1030	0	2800
xc7vx485tffg1157-2L	1157	600	303600	607200	1030	0	2800
xc7vx485tffg1157-1	1157	600	303600	607200	1030	0	2800
xc7vx485tffg1158-3	1158	350	303600	607200	1030	0	2800

< Back Next > Finish Cancel

Verilog – Kombinasyonel Devreler


Vivado Tasarım Aracı

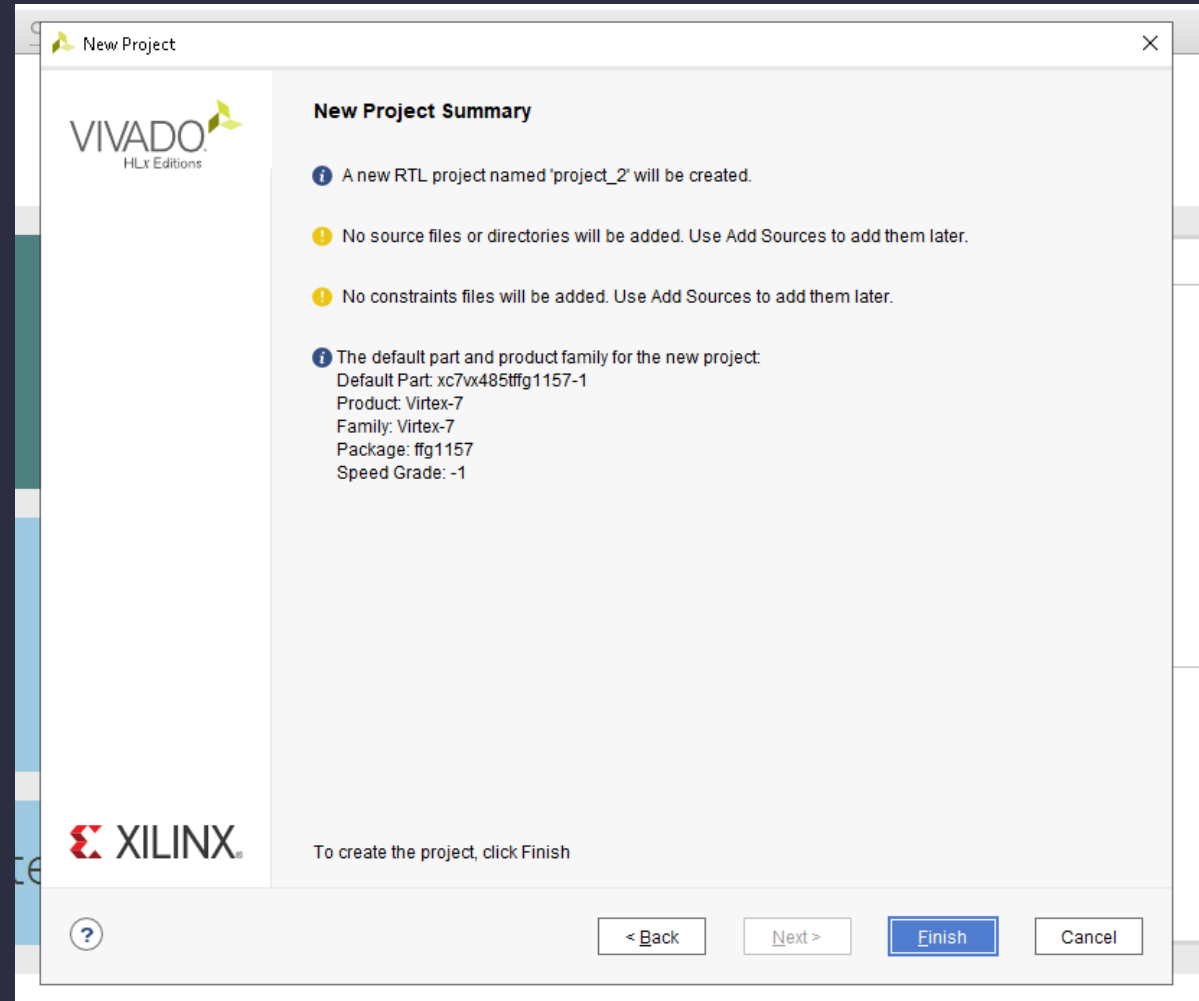

Verilog – Kombinasyonel Devreler


Vivado Tasarım Aracı

Yeni tasarım kaynağı eklemek

 


Verilog – Kombinasyonel Devreler

Vivado Tasarım Aracı

 


Verilog – Kombinasyonel Devreler

Vivado Tasarım Aracı

 


Verilog – Kombinasyonel Devreler

Vivado Tasarım Aracı

 

Verilog – Kombinasyonel Devreler


Vivado Tasarım Aracı

 

Verilog – Kombinasyonel Devreler

Vivado Tasarım Aracı


RTL Tasarımı
Yapılacak Dosya

 

Verilog – Kombinasyonel Devreler

Vivado Tasarım Aracı


Kısıt (constraint) eklemek

 

Verilog – Kombinasyonel Devreler

Vivado Tasarım Aracı


Kısıt (constraint) eklemek

 

Verilog – Kombinasyonel Devreler

Vivado Tasarım Aracı


Kısıt (constraint) eklemek

 

Verilog – Kombinasyonel Devreler

Vivado Tasarım Aracı

Kısıt (constraint) eklemek

 


Verilog – Kombinasyonel Devreler

Vivado Tasarım Aracı

Kısıt (constraint) eklemek

Kısıtların yazılacağı dosya

 

Verilog – Kombinasyonel Devreler

Vivado Tasarım Aracı

Bitstream üretimi

▼ PROGRAM AND DEBUG

 [Generate Bitstream](#)

▼ Open Hardware Manager

Open Target


Program Device

Add Configuration Memory Devi

Verilog – Kombinasyonel Devreler

Vivado Tasarım Aracı


Bitstream üretimi

 

Verilog – Kombinasyonel Devreler

Vivado Tasarım Aracı

Bitstream üretimi

 


Verilog – Kombinasyonel Devreler

Öne çıkan HDL (Hardware Description Language) Dilleri

- *Verilog*
- *System Verilog*
- *VHDL*

Verilog – Kombinasyonel Devreler

a	b	y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

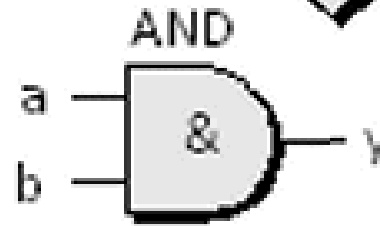


Required function

$$y = a \& b$$



Verilog – Kombinyasyonel Devreler

 


Verilog – Kombinasyonel Devreler

Vivado,

- Verilog
- System Verilog
- VHDL


Dillerini desteklemektedir. Ders kapsamında Verilog dili ile tasarımlar yapılacaktır.

Verilog – Kombinasyonel Devreler

 

myModule

Verilog – Kombinasyonel Devreler

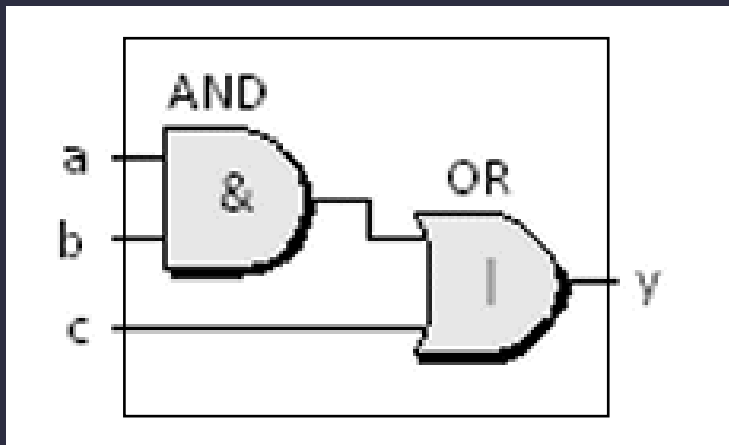


myModule

Verilog Tasarım

```
module myModule(input a, input b, output y);  
  
endmodule
```

Verilog – Kombinasyonel Devreler

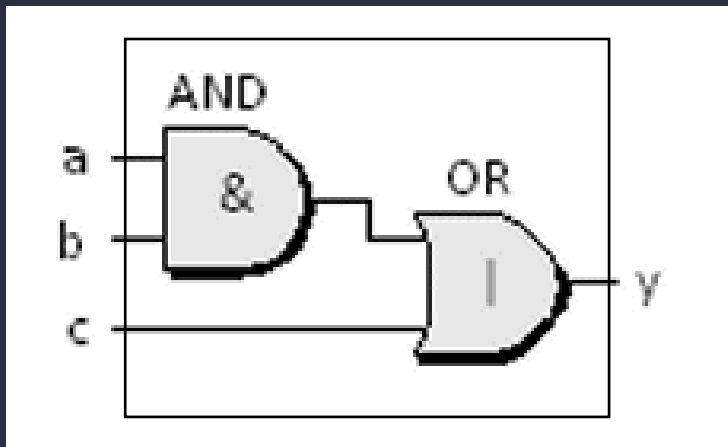

myModule

Verilog Tasarım

```
module myModule(input a, input b, output y);
```


```
    reg tmp;  
    always@(*) begin  
        tmp = a & b;  
        y = tmp | c;
```

```
    end
```

```
endmodule
```


Verilog – Kombinasyonel Devreler

FPGA

 

Verilog – Kombinasyonel Devreler


 


Figure 1. Basys3 board features

Callout	Component Description	Callout	Component Description
1	Power good LED	9	FPGA configuration reset button
2	Pmod connector(s)	10	Programming mode jumper
3	Analog signal Pmod connector (XADC)	11	USB host connector
4	Four digit 7-segment display	12	VGA connector
5	Slide switches (16)	13	Shared UART/JTAG USB port
6	LEDs (16)	14	External power connector
7	Pushbuttons (5)	15	Power Switch
8	FPGA programming done LED	16	Power Select Jumper

Verilog – Kombinasyonel Devreler

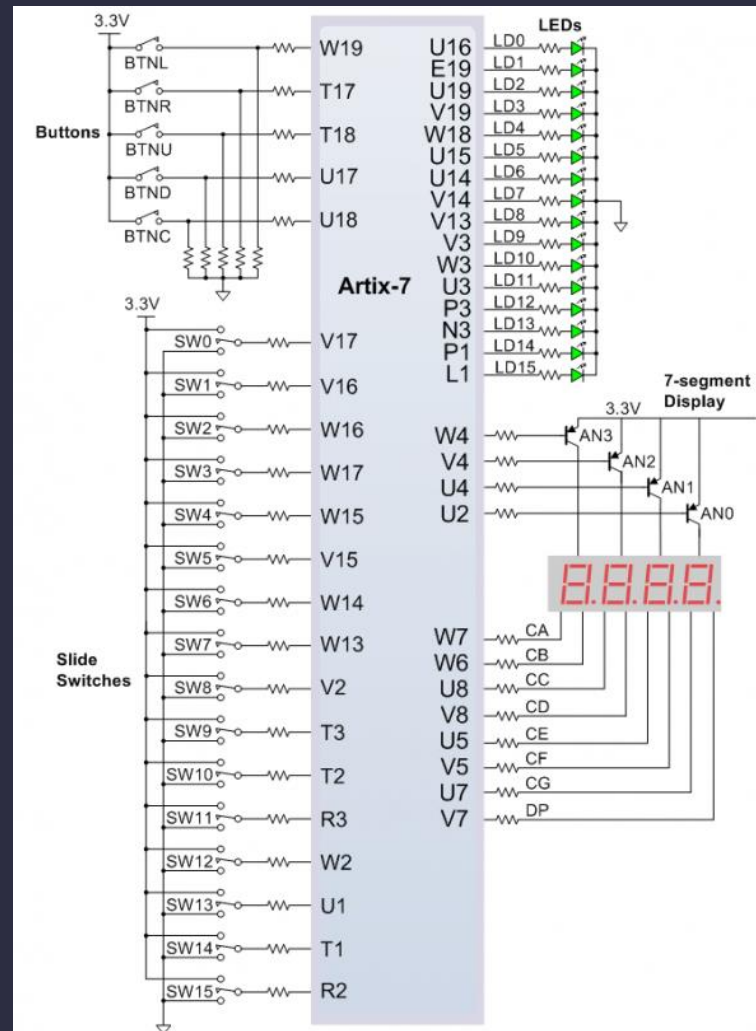

Verilog – Kombinasyonel Devreler

Kısıt (XDC) Dosyası

http://levent.tc/files/courses/digital_design/labs/basys3.xdc

Ardışık Devreler

- Ardışık Devreler
 - *Ardışık devrelerde çıkış, sadece şu andaki girişlere değil, önceki girişlere de bağlıdır.*
 - Örnek: Bir toplama devresi ile yukarı doğru sayan sayaç
 - Flip-flop denen bir bit'lik hafıza birimi
 - Flip-flopların bir araya gelerek çoklu bit saklama alanı olan saklayıcılar (register)


içermektedir.




Ardışık Devreler

- Uçuş görevlisi çağrı butonu
 - Basıldığında, lamba tekrar basılana kadar aktif kalır.
 - Tekrar basıldığında lamba söner

 
Kombinasyonel devreler ile yapılabilir mi?



 
Çalışmayacaktır, çünkü lamba sadece çağrı basılı iken 1 olacaktır. Çağrı butonuna basılmadığında lamba 0'a dönecektir. İstenen davranış için devrenin önceki durumunu tutan bir saklayıcıya ihtiyaç vardır



1. Butona basıldı, ışık yandı

 

 2. Buton bırakıldı, ışık yanmaya devam ediyor



3. İptal edildi, ışık söndü

Ardışık Devreler

Tutucu (Latch) Türleri


- *SR(Set-Reset) Latch*
- *D Latch*

Latch'ler level sensitive olarak çalışır.

- *D Flip Flop*

Flip flop'lar ise edge sensitive olarak çalışır.

Ardışık Devreler


 


- **Clock Periyodu:** İki yükselen kenar arası geçen süre
 - Yukarıdaki sinyalin periyodu: 20 ns
- **Clock cycle:**
 - Bir zaman aralığında geçen yükselen kenar clock sayısı
- **Clock Frekansı:** 1/periyot
 - Yukarıdaki sinyalin periyodu = $1 / 20 \text{ ns} = 50 \text{ MHz}$

Freq	Periyot
100 GHz	0.01 ns
10 GHz	0.1 ns
1 GHz	1 ns
100 MHz	10 ns
10 MHz	100 ns


Ardışık Devreler

  - **Flip-flop**: Dışarıdan gelen sinyali, kendisine gelen clock'un yükselen kenarında örnekler
- Tasarım örneği– master-slave
 - 2 D latch kullanılır.




Ardışık Devreler

Üçken, clock girişini ifade etmektedir

 

 Yükselen Kenarlı aktif olan flip flop gösterimi



Düşen Kenarlı aktif olan flip flop gösterimi

Yükselen Kenarlar
(Positive Edge)




Düşen Kenarlar
(Negative Edge)





Ardışık Devreler

- D latch
- D flip flop

 


Ardışık Devreler

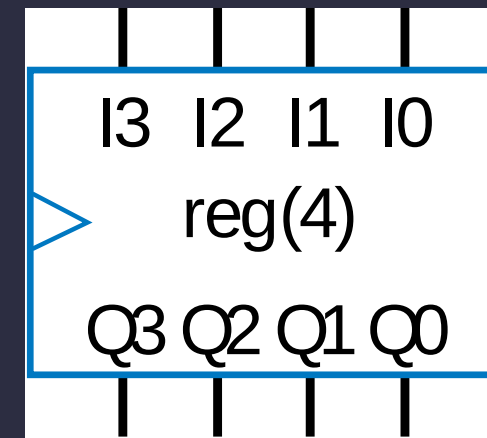 - Birden çok bit tutulma ihtiyacı olduğunda, D flip flop'lar bir arada kullanılır.
 - Örneğin 4 bitlik bir sayının tutulma ihtiyacı olduğunda
- Çoklu flip flopların bir arada tutulduğu yapıya **Register** denmektedir.





Ardışık Devreler

 - Sıcaklık Devresi
 - Sıcaklık sensörü 5 bitlik çıktı vermektedir.
 - Clock'un periyodu 1 saattir. (Oldukça yavaş bir clock)
 - Her clock yükselen kenarda kayıt alıp monitöre gösteren bir devre yapılmaktadır.




Ardışık Devreler

- 5bitlik saklayıcılar

 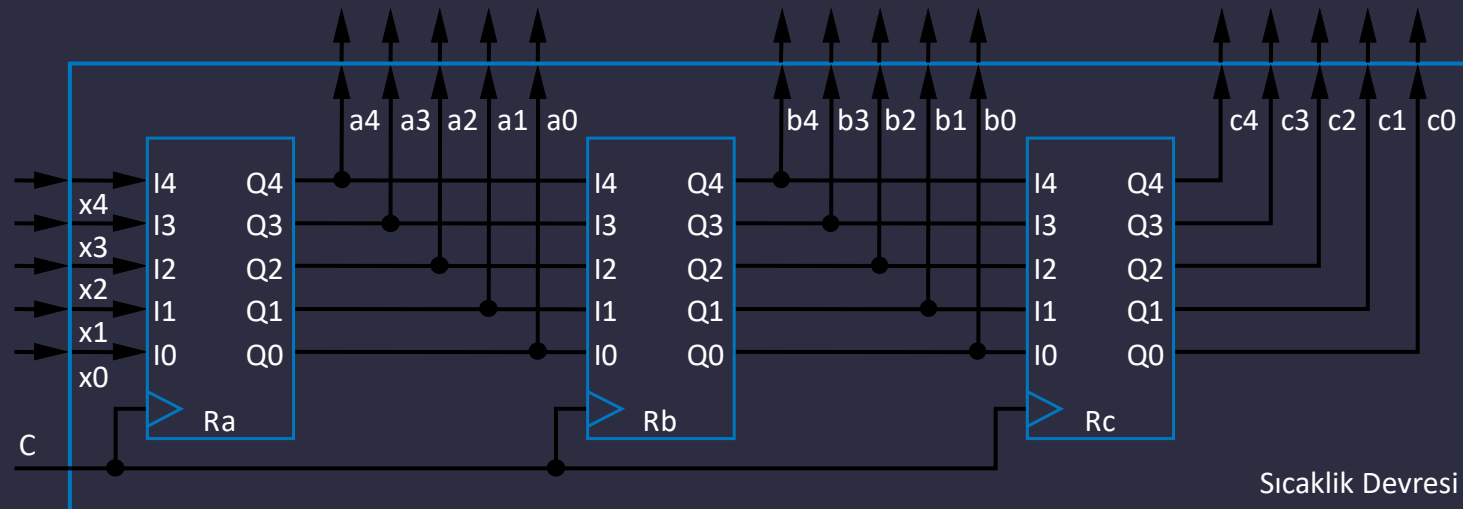


D Tipi Tutucular (D Latch)

 - İki girişi vardır. Bunlar; D (data) ve WE (Write Enable)
 - WE = 1, D girişindeki değeri içerisine alır.
 - $S = \text{NOT}(D)$, $R = D$
 - WE = 0, önceki değerini tutar.



Saat Kristali (Clock Crystal)

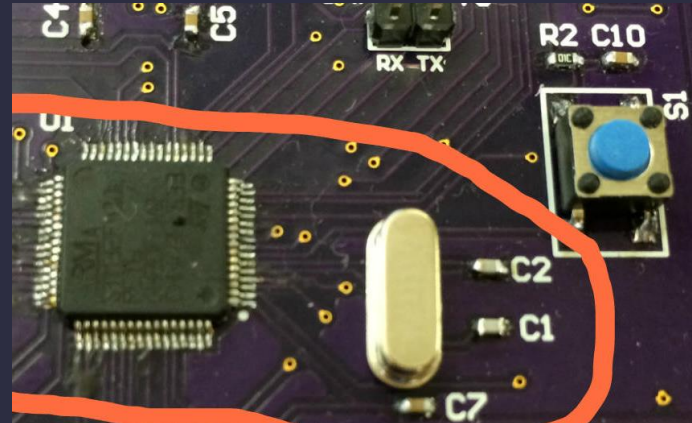
- Periyodik olarak kare tipinde bir sinyal üretir.
- Birisi belli aralıklar ile bir anahtarı açıp kapatıyor gibi...



Saat Kristali →




Saat (Clock)

 

- Şekilde verilen clock sinyali, $2t$ zamanında/periyyodunda kendini tekrarlamaktadır. Clock'un her bir periyyoduna Saat Çevrimi (Clock Cycle) denmektedir.
- Frekans = $1/\text{Periyot}$ demektir.


Saat (Clock)

 

- Yani bir clock sinyalinin periyodu 100 ms ise (Yani her 100ms'de bir kendini tekrarlıyor – İki yükselen kenar arası 100 ms ise),
- Bu sinyalin frekansı = $1/100 \text{ ms} = 1 / 0.1 \text{ sn} = 10 \text{ Hz}$ 'dir.
- İşlemler yapılmadan önce birim saniyeye dönüştürülmelidir.



D Tipi Saklayıcı (D Register, Flip-Flop)

 - Clock sinyalinin yükselen ya da alçalan kenarı kendisine geldiğinde D girişindeki, değer ne ise Q çıkışına aktarır.
- Diğer durumlarda Q çıkışındaki değer, D girişi değişse bile, değişmez.





D Tipi Saklayıcı (D Register, Flip-Flop)

  - Yükselen kenar D Tipi Saklayıcı Giriş ve Çıkışları




D Tipi Saklayıcı (D Register, Flip-Flop)

  - Yükselen kenar D Tipi Saklayıcı Giriş ve Çıkışları




D Tipi Saklayıcı (D Register, Flip-Flop)

 

Düşen Kenar (Falling Edge) D tipi Saklayıcı


Ardışık Devreler

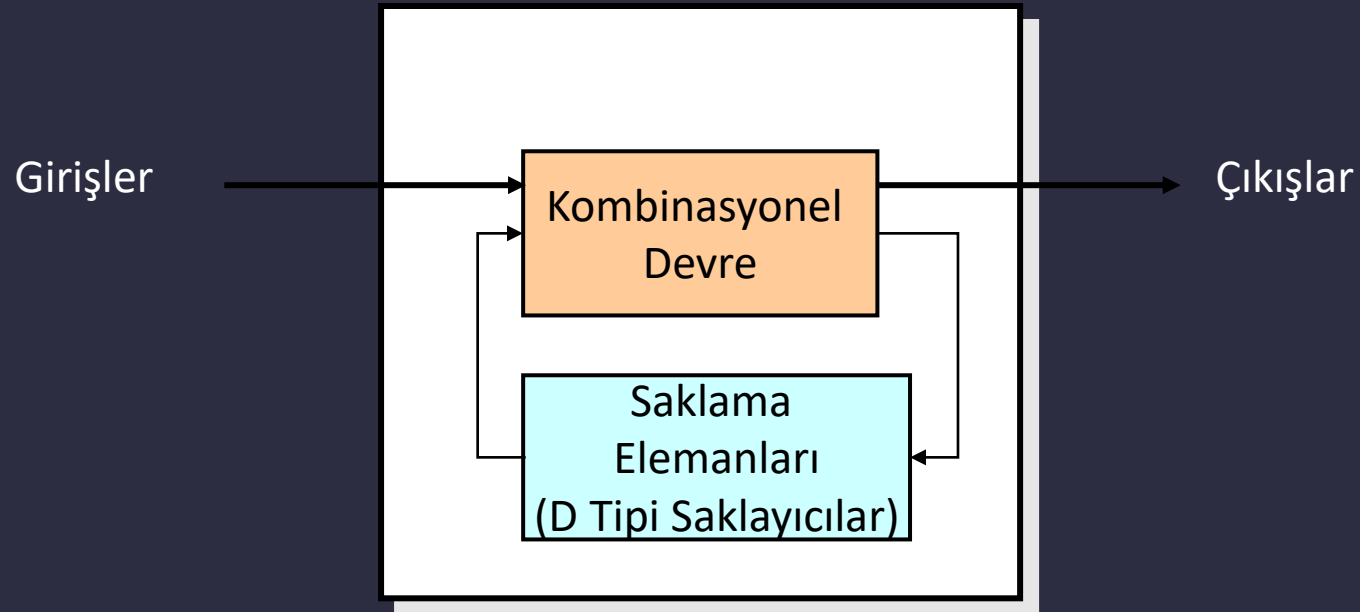- Kombinasyonel devreler ve saklama elemanlarının bir araya getirilmesi ile oluşur.
- Saklama elemanlarının kullanılması ile devrenin ürettiği önceki değerler de kullanılabilir.



Ardışık Devreler

 
- Ne zaman gereklidir?
- Bir devrenin ürettiği sonuç, yine devreye giriş olarak beslenecek ise;



A ve B isimli 2 Bitlik iki sayının toplamını yapan devre


Ardışık Devreler

 - Ne zaman gereklidir?
- Devrenin doğru sonuç üretebilmesi için, tüm girişlerin sabit kalması gerekmektedir.




Ardışık Devreler

 - Ne zaman gereklidir?
- Bu örnekte üretilen her bir bit farklı mantık kapıları yollarından gelmektedir. Gecikmeleri farklıdır. Dolayısıyla en hızlı hesaplaması yapıp bitecek olan A0 çıktısı ile en uzun sürececek A2 çıktısının arasında gecikme farkı olacaktır.




Ardışık Devreler

 - Ne zaman gereklidir?
- Dolayısıyla çıktı sinyalleri, doğrudan girişe bağladığımızda, devre daha doğru sonuç üretemeden, girişi değiştirilmiş olur.
- Hiçbir zaman doğru sonuç elde edilemez.




Ardışık Devreler

 


4 Bitlik 1 arttırma devresi.

Ardışık Devreler

 
Clock girişinin periyodu, devrenin ürettiği en yavaş çıkış kadar olursa, devrenin bütün çıkışları, en yavaş üretilen çıkış kadar bekletilerek, devreye tekrar beslenecektir.




Ardışık Devreler

 


Ardışık Devreler

 


Ardışık Devreler

 


Ardışık Devreler

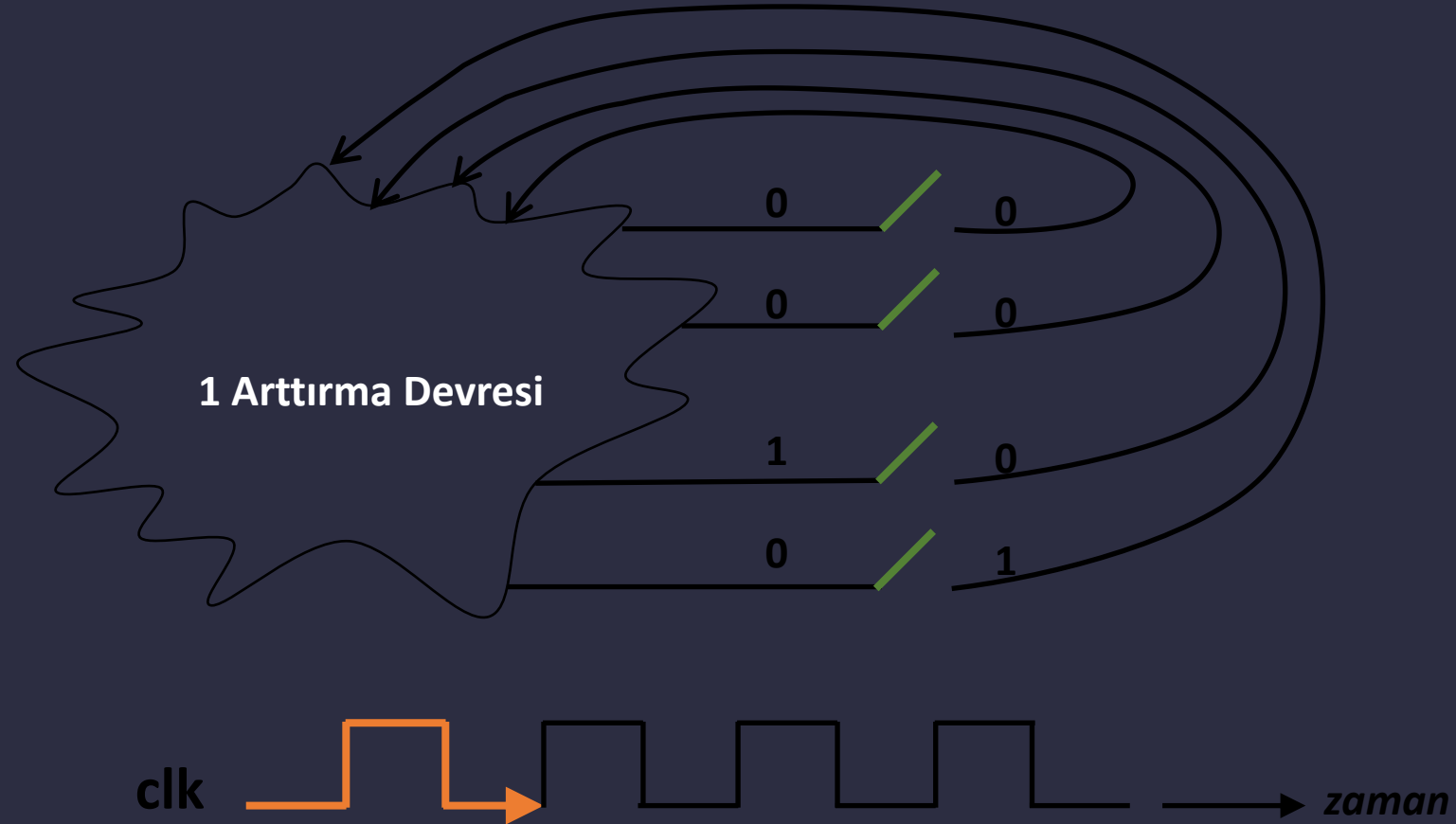


Ardışık Devreler

 


Ardışık Devreler

 


Ardışık Devreler

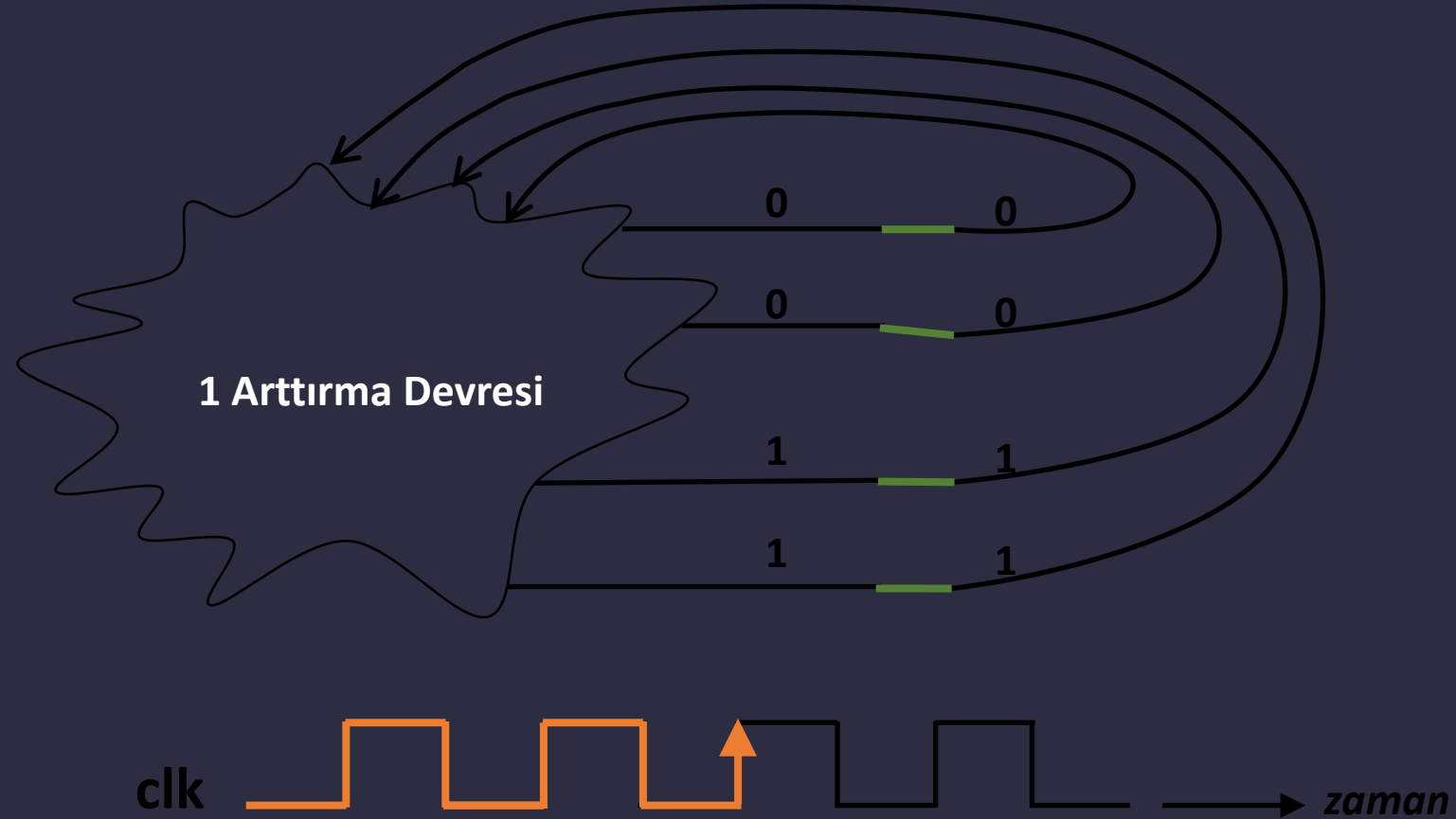

Ardışık Devreler

 


Ardışık Devreler

 


Kombinasyonel Devre ve Saklayıcı ile Ardışık Devre Örneği

Ardışık Devreler

 


Ardışık Devreler

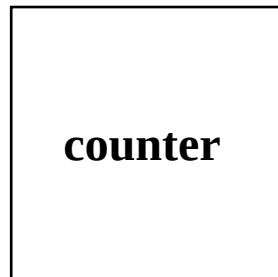


```
module counter();  
  
endmodule
```


Ardışık Devreler

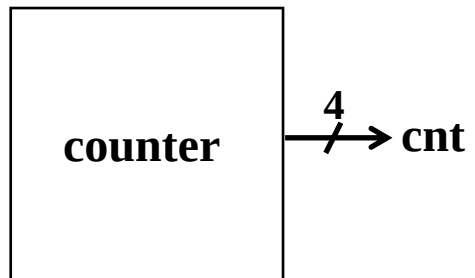


```
module counter(  
    cnt  
);  
    output [3:0] cnt;  
endmodule
```

Ardışık Devreler

 


```
module counter(  
    cnt,  
    btn  
);  
    output [3:0] cnt;  
    input btn;  
  
endmodule
```

Ardışık Devreler

 


```
module counter(cnt, btn, clk);  
    output [3:0] cnt;  
    input btn, clk;  
  
endmodule
```

Ardışık Devreler

 


```
module counter(cnt, btn, clk);  
    output [3:0] cnt;  
    input btn, clk;  
  
endmodule
```

Ardışık Devreler

 

```
module counter(cnt, btn, clk);  
    output [3:0] cnt;  
    input btn, clk;  
  
    reg [3:0] cnt, cntNxt;  
  
    always @(posedge clk) begin  
        cnt <= #1 cntNxt;  
    end  
  
endmodule
```

Ardışık Devreler

 

```
module counter(cnt, btn, clk);
    output [3:0] cnt;
    input btn, clk;
```


```
    reg [3:0] cnt, cntNxt;
```

```
    always @(posedge clk) begin
        cnt <= #1 cntNxt;
    end
```

```
    always (*) begin
        if(btn)
            cntNxt = cnt + 1;
    end
```

```
endmodule
```

Ardışık Devreler

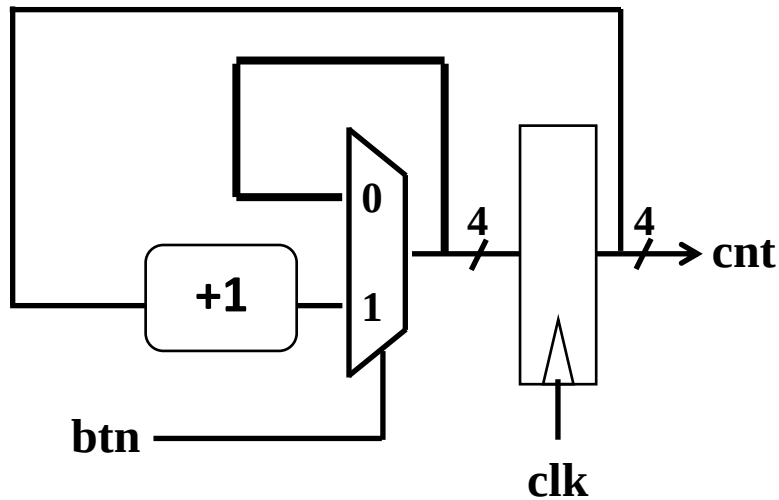

```
module counter(cnt, btn, clk);
    output [3:0] cnt;
    input btn, clk;


    reg [3:0] cnt, cntNxt;

    always @(posedge clk) begin
        cnt <= #1 cntNxt;
    end

    always @(*) begin
        if(btn)
            cntNxt = cnt +1;
    end

endmodule
```

Ardışık Devreler

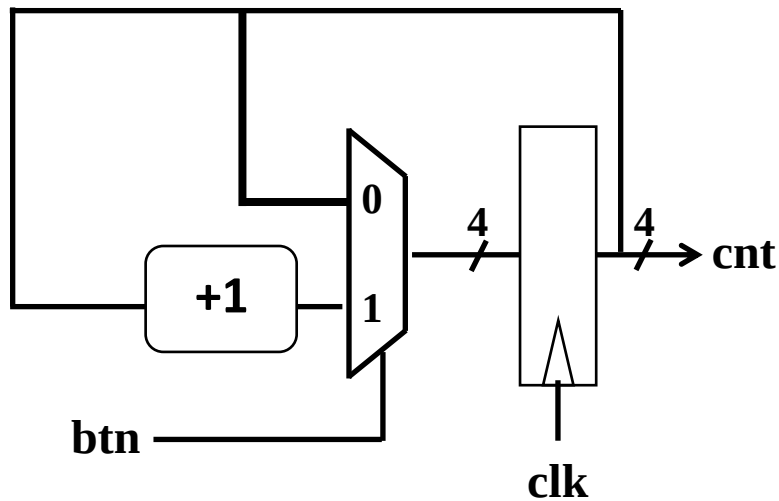

```

module counter(cnt, btn, clk);
    output [3:0] cnt;
    input btn, clk;

    reg [3:0] cnt, cntNxt;

    always @(posedge clk) begin
        cnt <= #1 cntNxt;
    end


    always @(*) begin
        cntNxt = cnt;
        if(btn)
            cntNxt = cnt + 1;
    end

endmodule

```




Ardışık Devreler

Kombinasyonel Döngü Yapmayın

  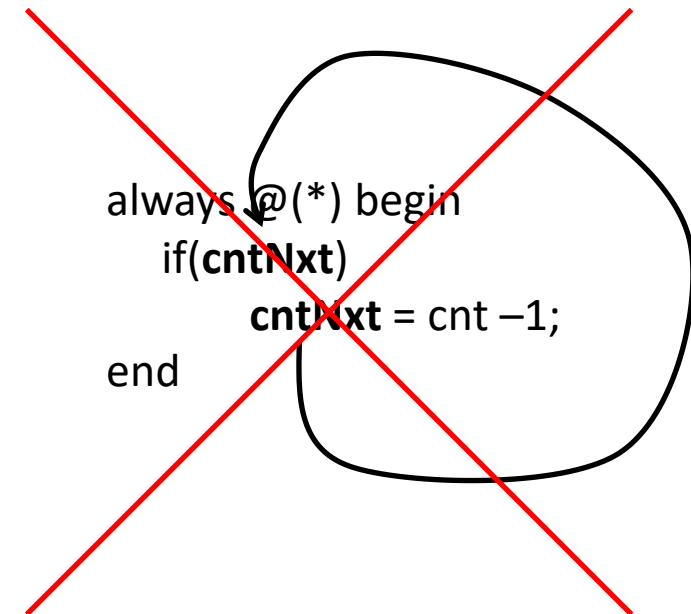

Ardışık Devreler

Kombinasyonel Döngü Yapmayın





```
always @(*) begin
  if(cntNxt)
    cntNxt = cnt - 1;
end
```


The diagram shows a combinational loop in Verilog code. The code is enclosed in a block labeled 'always @(*) begin' and 'end'. Inside, there is an 'if(cntNxt)' statement followed by 'cntNxt = cnt - 1;'. The output 'cntNxt' is fed back into the 'if' condition. A large red 'X' is drawn over the entire diagram, indicating that this is an incorrect and prohibited design.

Ardışık Devreler

Kombinasyonel Döngü Yapmayın


 

 
```
always @(*) begin
  if(cnt)
    cnt<= cnt - 1;
end
```




Ardışık Devreler

Kombinasyonel Döngü Yapmayın

 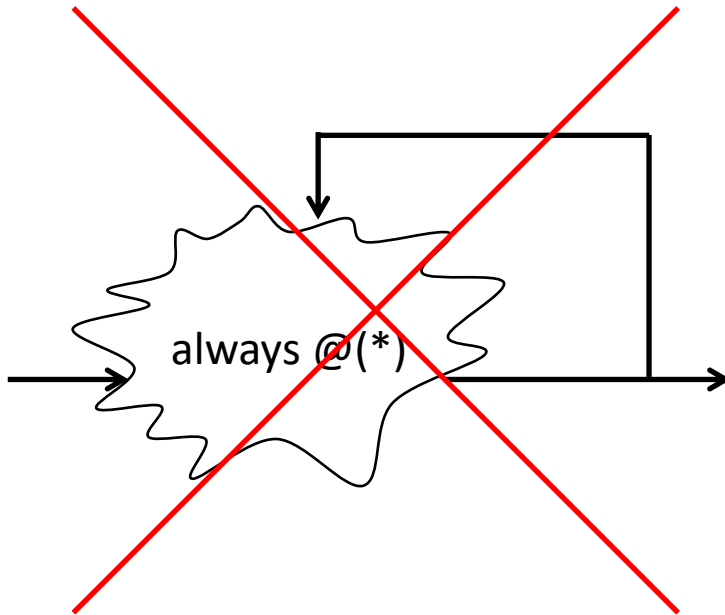

Ardışık Devreler

Kombinasyonel Döngü Yapmayın

 

```
always @(*) begin
  if(cnt)
    cntNxt = cnt - 1;
  else
    cntNxt = cnt;
end
```

Ardışık Devreler


Kombinasyonel Döngü Yapmayın

```
always @(*) begin
    cntNxt = cnt;
    if(cnt)
        cntNxt = cnt - 1;
end
```



Ardışık Devreler

Multiple Drive Hatası

 

Ardışık Devreler

Multiple Drive Hatası

```
always @(*) begin  
    cntNxt = cnt;  
    if(btn1)  
        cntNxt = cnt + 1;  
end
```


```
always @(*) begin  
    cntNxt = cnt;  
    if(btn2)  
        cntNxt = cnt - 1;  
end
```


Ardışık Devreler

Multiple Drive Hatası

// Tek bir always bloğunda birleştirildi


 
```
always @(*) begin
    cntNxt = cnt;
    if(btn1)
        cntNxt = cnt + 1;
    if(btn2)
        cntNxt = cnt - 1;
end
```



Ardışık Devrenin Davranışını Belirleme FSM



- Finite-State Machine (FSM)
 - Ardışık devrenin durumlara göre davranışının gösterim biçimidir
 - Durumları ve durumlar arası geçişler listelenir
 - Örnek: X isminde bir çıkış sinyali olsun ve her clock cycle'da değeri değişsin
 - İki durum: "Off" ($x=0$), ve "On" ($x=1$)
 - Off durumundan On durumuna ve On durumundan Off durumuna geçişler bulunmaktadır.
 - Başlangıç durumu bir ok ile belirtilir.

Çıkış: x

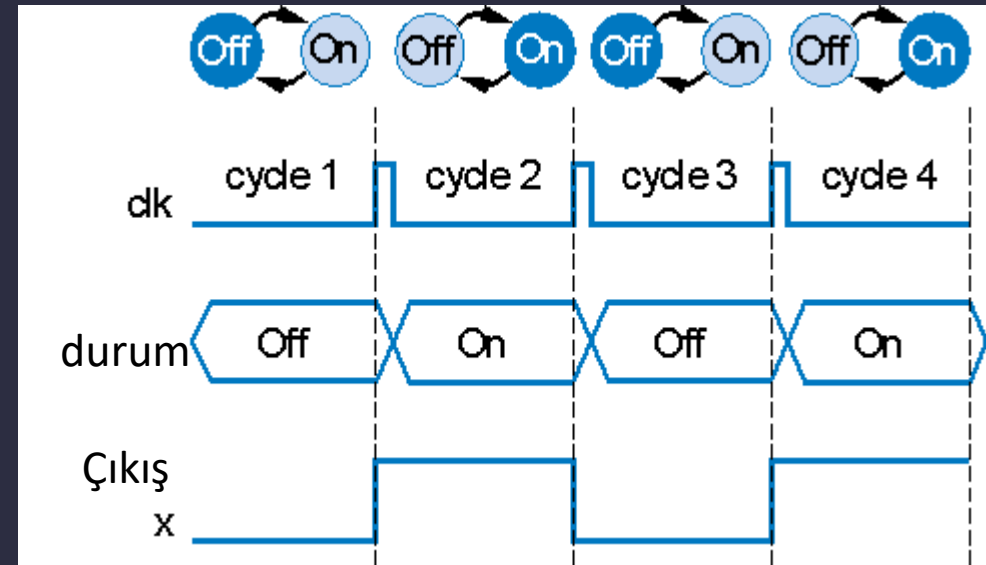 

FSM Örneği: 0,1,1,1, tekrarı

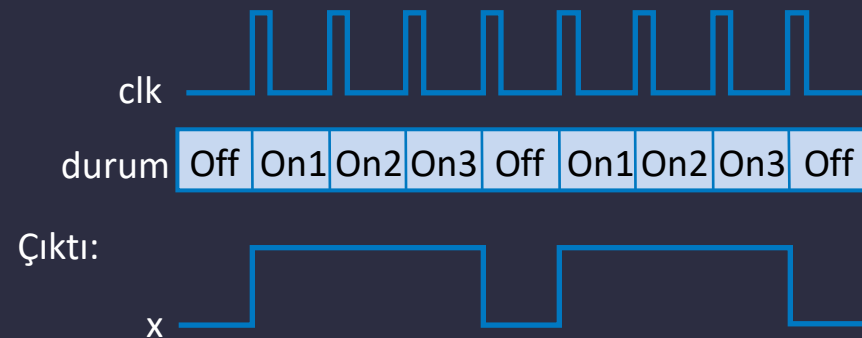
 
- Sırayla 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, ... çıktılarını veren bir devre tasarlanacaktır.
 - Her bir değer bir clock cycle'da çıkmaktadır.
- FSM ile tasarlanabilir
 - 4 durum bulunur



FSM Örneği


b isminde bir bitlik giriş alıp, b girişi aktif olduğunda 101 pattern'ini çıktı verip, tekrar b girişini bekleyen bir durum makinası tasarımı yapınız.

Girişler: b; Çıkışlar: x

  




FSM Örneği: Araba Anahtarı

 - Araba anahtarlarının içerisinde anahtarın kimliğini tutan çip bulunur.
 - Arabaya anahtar takıldığında, anahtardan kimlik bilgisini ister.
 - Anahtar kimlik bilgisini gönderir, doğru değilse araç çalışmaz
- FSM
 - İstek yapılmasını bekle ($a=1$)
 - Kimlik'i gönder (Örneğin, 1101)





FSM Örneği: Araba Anahtarı

- FSM Zamanlama'ları

  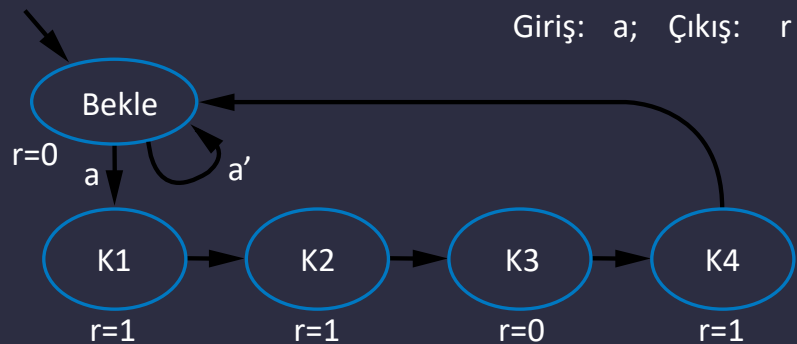


FSM Örneği: Kod Tespit Edici

- Bir kapı sadece aşağıdaki buton sıralamasına basıldığı zaman açılmaktadır ($u=1$)
 - başla, kırmızı, mavi, yeşil, kırmızı
- s, r, g, b
 - a girişi ise, diğer renkteki butonlar
- FSM
 - Bekle durumunda iken, başlat geldiğinde başla
 - Başlata basıldığında
 - Eğer kırmızı ise, K1'e
 - Sonra, mavi ise, M
 - Sonra, yeşil ise, Y
 - Sonra, kırmızı ise, K2
 - Bu durumda kapı açılacak sinyal üretilir ($u=1$)
 - Herhangi yanlış bir girişte bekle durumuna geri dönülür

  



 
FSM Örneği: Kod Tespit Edici, İyileştirmeler



Yeni durum makinasında, yanlış butona basıldığında, "Bekle" durumuna geri dönülmektedir.



FSM Mimarisi

   - FSM ardışık devre olarak nasıl gerçekleştirir?
 - Durum saklayıcısı - şu anki durumu tutmak için
 - Kombinasyonel devre – çıkışı ve sonraki durumu hesaplamak için



FSM Tasarım Örneği

 
 
- Adım 1: Gereksinimleri analiz
- Adım 2: Mimari çıkart
 - 2-bit durum saklayıcısı (4 durum için)
 - Giriş b, çıkış x
 - Sonraki durum sinyalleri n1, n0
- Adım 3: State'leri kodla



FSM Tasarım Örneği

- Adım 4: Doğruluk Tablosu oluştur


	Girişler			Çıkışlar		
	s1	s0	b	x	n1	n0
Off	0	0	0	0	0	0
	0	0	1	0	0	1
On1	0	1	0	1	1	0
	0	1	1	1	1	0
On2	1	0	0	1	1	1
	1	0	1	1	1	1
On3	1	1	0	1	0	0
	1	1	1	1	0	0

 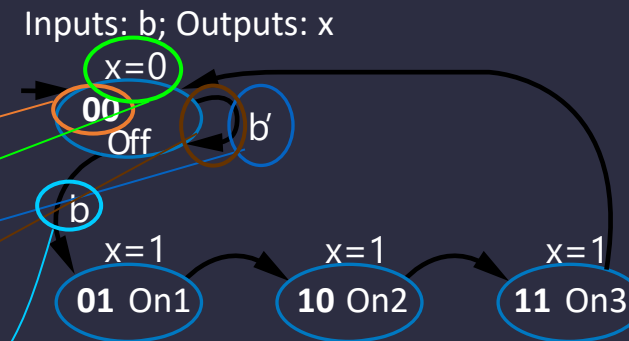

FSM Tasarım Örneği

- Adım 5: Kombinasyonel Devre Gerçeklemesi

	Girişler			Çıkışlar		
	s1	s0	b	x	n1	n0
Off	0	0	0	0	0	0
	0	0	1	0	0	1
On1	0	1	0	1	1	0
	0	1	1	1	1	0
On2	1	0	0	1	1	1
	1	0	1	1	1	1
On3	1	1	0	1	0	0
	1	1	1	1	0	0

 

$$x = s1 \mid s0$$

$$n1 = s1's0b' \mid s1's0b \mid s1s0'b' \mid s1s0'b$$

$$n1 = s1's0 \mid s1s0'$$

$$n0 = s1's0'b \mid s1s0'b' \mid s1s0'b$$

$$n0 = s1's0'b \mid s1s0'$$

FSM Tasarım Örneği



- Adım 5: Kombinasyonel devreyi oluştur

	Girişler			Çıkışlar		
	s1	s0	b	x	n1	n0
Off	0	0	0	0	0	0
	0	0	1	0	0	1
On1	0	1	0	1	1	0
	0	1	1	1	1	0
On2	1	0	0	1	1	1
	1	0	1	1	1	1
On3	1	1	0	1	0	0
	1	1	1	1	0	0


$$x = s1 \mid s0$$

$$n1 = s1's0 \mid s1s0'$$



$$n0 = s1's0'b \mid s1s0'$$

  

FSM'nin İç Yapısı

 


Buton Filtre Modülü Örneği

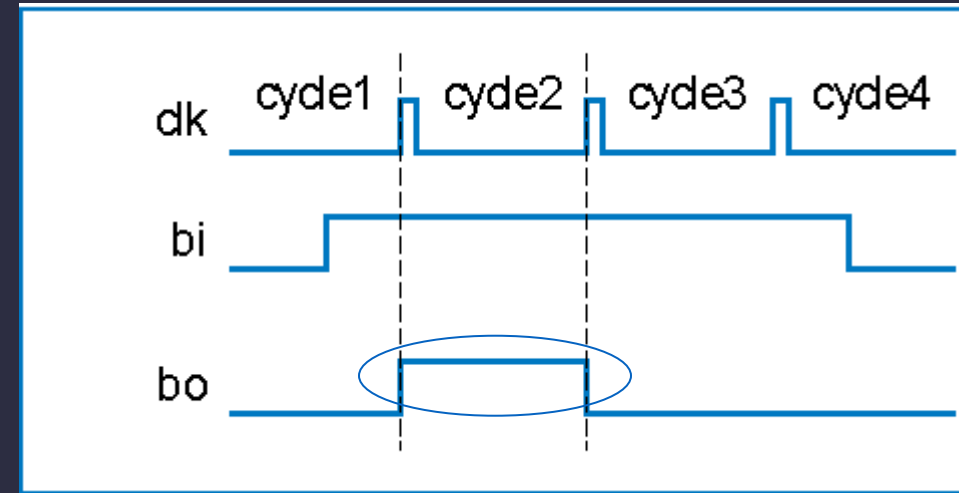 


- Butona basıldığında sadece 1 cycle pulse üreten bir tasarım yapılmak isteniyor

Buton Filtre Modülü Örneği

FSM Girişler: bi; FSM çıkışlar: bo

 


Adım 1: FSM

 

Adım 2: Mimari oluşturun

FSM giriş: bi; FSM çıkış: bo

 

Adım 3: Durum kodlaması


Girişler			Çıkışlar		
s1	s0	bi	n1	n0	bo
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0

Adım 4: Durum Tablosu

$$n1 = s1's0bi \mid s1s0bi$$

$$n0 = s1's0'bi$$


$$bo = s1's0bi' \mid s1's0bi = s1s0$$

 

Adım 5: Devre Oluşturun


FSM Örneği

 - 0001, 0011, 1100, 1000 ardışık olarak çıktı veren bir FSM tasarlayınız.
 - Örneğin step motor kontrolü için




FSM Örneği


- 0001, 0011, 1100, 1000 ardışık olarak çıktı veren bir FSM tasarlayınız.
 - Örneğin step motor kontrolü için

 

Adım 1: FSM Oluşturma

 

Adım 2: Mimari Oluşturma

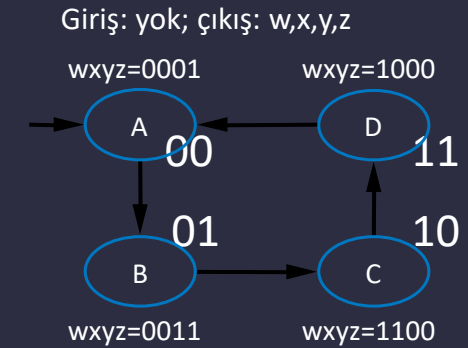


Adım 3: Durum Kodlaması




	Girişler		Çıkışlar					
	s1	s0	w	x	y	z	n1	n0
A	0	0	0	0	0	1	0	1
B	0	1	0	0	1	1	1	0
C	1	0	1	1	0	0	1	1
D	1	1	1	0	0	0	0	0

Adım 4: Doğruluk Tablosu Oluşturma
 
$$\begin{aligned}
 w &= s1 \\
 x &= s1s0' \\
 y &= s1's0 \\
 z &= s1' \\
 n1 &= s1 \text{ xor } s0 \\
 n0 &= s0'
 \end{aligned}$$



FSM Örneği, Araba Anahtarı

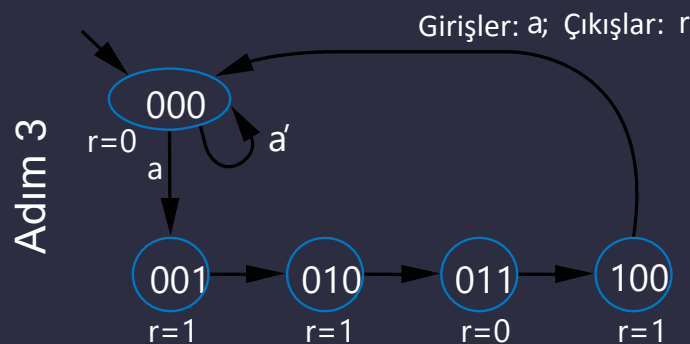  


	Girişler				Çıkışlar			
	s2	s1	s0	a	r	n2	n1	n0
Bekle	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	1	0	0	0	1
K1	0	0	1	0	1	0	1	0
	0	0	1	1	1	0	1	0
K2	0	1	0	0	1	0	1	1
	0	1	0	1	1	0	1	1
K3	0	1	1	0	0	1	0	0
	0	1	1	1	0	1	0	0
K4	1	0	0	0	1	0	0	0
	1	0	0	1	1	0	0	0
-	1	0	1	0	0	0	0	0
	1	0	1	1	0	0	0	0
	1	1	0	0	0	0	0	0
	1	1	0	1	0	0	0	0
	1	1	1	0	0	0	0	0
	1	1	1	1	0	0	0	0

Adım 4

Devreden FSM'e Dönmek

Bu devre ne yapıyor?

 


$$y = s1'$$

$$z = s1s0'$$


$$n1 = (s1 \text{ xor } s0)x$$

$$n0 = (s1' * s0')x$$


	Girişler			Çıkışlar			
	s1	s0	x	n1	n0	y	z
A	0	0	0	0	0	1	0
	0	0	1	0	1	1	0
B	0	1	0	0	0	1	0
	0	1	1	1	0	1	0
C	1	0	0	0	0	0	1
	1	0	1	1	0	0	1
D	1	1	0	0	0	0	0
	1	1	1	0	0	0	0

 

durumlar

 




Durumlar
ve çıkışlar

 


Durumlar,
çıkışlar ve
geçişler

FSM Tasarım Hataları

   - Durumlar arası geçişlerdeki koşullarda aynı anda tek bir geçiş koşulu doğru olmalıdır*




ab=00?
Sonraki durum ne olacak?

 


Durum Makinaları

Moore

 

Mealy

 

Durum Makinaları

Moore Durum Makinası Örnekleri

Durum Makinaları

```
module stateMachineTest (input clk, input in, output reg out)
```

```
  reg [1:0] state, stateNext;  
  reg outNext;
```


```
  initial begin  
    state = 0;  
    stateNext = 0;  
    out = 0;  
    outNext = 0;
```

```
  end
```

```
  always@(posedge clk) begin  
    state <= stateNext;  
    out <= outNext;
```

```
  end
```

Moore

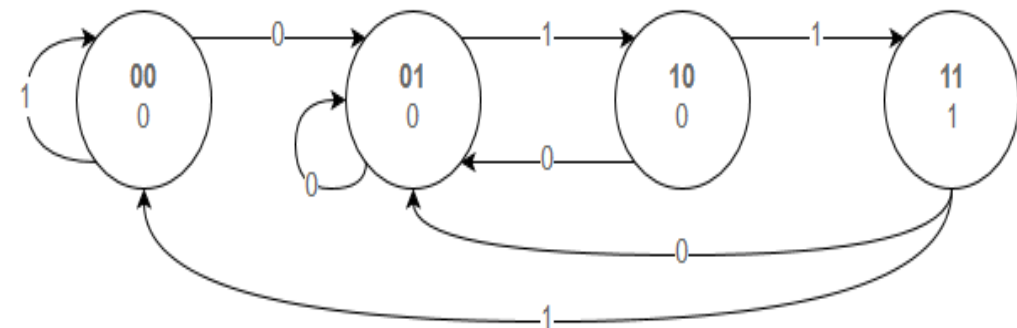


Durum Makinaları

```

always@(*) begin
    stateNext = state;
    outNext = out;
    case(state)
        0: begin
            if(in == 0)begin
                stateNext = 1;
                outNext = 0;
            end
        end
    endcase
end
endmodule
    
```

Moore

 


Durum Makinaları

```

1: begin
    if(in == 1)begin
        stateNext = 2;
        outNext = 0;
    end
end
2: begin
    if(in == 1)begin
        stateNext = 3;
        outNext = 1;
    end else begin
        stateNext = 1;
        outNext = 0;
    end
end
3: begin
    if(in == 0)begin
        stateNext = 1;
        outNext = 0;
    end else begin
        stateNext = 0;
        outNext = 0;
    end
end
end

```

Moore

 

Durum Makinaları

```
module mooreMachine2 (input clk, input ResetN, input w, output reg z)
```

```
reg [1:0] state, stateNext;  
reg zNext;
```


```
initial begin
```

```
    state = 0;  
    stateNext = 0;  
    z = 0;  
    zNext = 0;
```

```
end
```

```
always@(posedge clk) begin  
    state <= stateNext;  
    z <= zNext;
```

```
end
```

 


Durum Makinaları

```

always@(*) begin
    stateNext = state;
    zNext = z;
    if(ResetN) begin
        stateNext = 0;
        zNext = 0;
    end else begin
        case(state)
            0: begin
                if(w == 1)begin
                    stateNext = 1;
                    zNext = 0;
                end
            end
        endcase
    end
end
endmodule


```

 

Durum Makinaları

```

 1: begin
    if(w == 0)begin
        stateNext = 0;
        zNext = 0;
    end else begin
        stateNext = 2;
        zNext = 1;
    end
end
2: begin
    if(w == 0)begin
        stateNext = 0;
        zNext = 0;
    end
end
end
    
```



Durum Makinaları

Mealy Durum Makinası Örnekleri

Durum Makinaları

```
module mooreMachine1 (input clk, input in, output reg out)
```

```
reg [1:0] state, stateNext;
```

```
initial begin
```

```
    state = 0;
```

```
    stateNext = 0;
```


```
    out = 0;
```

```
end
```

```
always@(posedge clk) begin
```

```
    state <= stateNext;
```

```
end
```

 


Durum Makinaları

```

always@(*) begin
    stateNext = state;
    out = 0;
    case(state)
        0: begin
            if(in == 0)begin
                out = 0;
            end else begin
                out = 1;
                stateNext = 1;
            end
        end
    endcase
end


```

 

Durum Makinaları

```

 1: begin
    if(in == 0)begin
        out = 0;
        stateNext = 2;
    end else begin
        out = 0;
    end
end
2: begin
    if(in == 0)begin
        out = 0;
        stateNext = 3;
    end else begin
        out = 0;
        stateNext = 0;
    end
end
3: begin
    if(in == 0)begin
        out = 1;
        stateNext = 0;
    end else begin
        out = 0;
        stateNext = 1;
    end
end
end
    
```



Durum Makinaları

```
module mooreMachine2 (input clk, input in, output reg out)
```

```
reg [1:0] state, stateNext;
```

```
initial begin
```

```
    state = 0;
```

```
    stateNext = 0;
```


```
    out = 0;
```

```
end
```

```
always@(posedge clk) begin
```

```
    state <= stateNext;
```

```
end
```

 


Durum Makinaları

```

always@(*) begin
    stateNext = state;
    out = 0;
    if(rst) begin
        stateNext = 0;
        out = 0;
    end else begin
        case(state)
            0: begin
                if(in == 0)begin
                    out = 0;
                end else if(in == 1) begin
                    out = 0;
                    stateNext = 1;
                end else if(in == 2) begin
                    out = 0;
                    stateNext = 2;
                end
            end
        endcase
    end
end
endmodule

```

 

Durum Makinaları

```

1: begin
  if(in == 0)begin
    out = 0;
  end else if(in == 1) begin
    out = 0;
    stateNext = 2;
  end else if(in == 2) begin
    out = 2;
    stateNext = 2;
  end
end
end
2: begin
  if(in == 0)begin
    out = 0;
  end else if(in == 1) begin
    out = 2;
    stateNext = 0;
  end else if(in == 2) begin
    out = 3;
    stateNext = 0;
  end
end
end

```

